


Organização e Arquitetura de Processadores

Organização do MIPS

Monociclo

Acesso Sequencial à Memória de Instruções

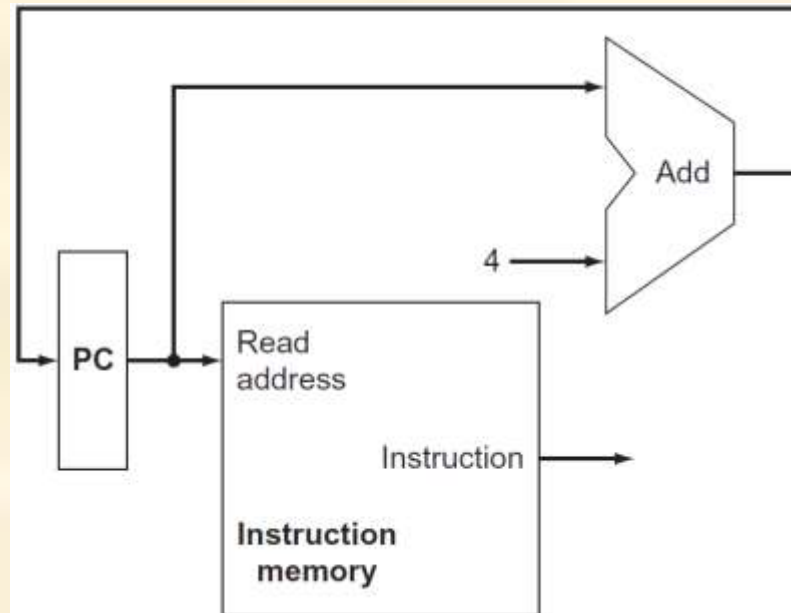- **Elementos básicos para a busca de instruções na memória**
 - Apontador de programa
 - Memória de instruções
 - Circuito combinacional somador para gerar o próximo endereço de instrução



- **Circuito limitado a acessar a memória sequencialmente**

Fluxo de Endereçamento à Registrador (1)

- **Elementos básicos para instruções com formato de acesso à registrador**


- Banco de registradores

- 2 endereços de leitura
- 1 endereço de escrita
- Leituras e escrita podem ocorrer simultaneamente
- Escrita necessita habilitar sinal **RegWrite**
- Leitura está sempre habilitada

- Unidade lógica e aritmética

- Operandos de 32 bits
- 4 bits para comandos **ALUoperation**, potencialmente $2^4 = 16$ instruções
- Flag de **Zero** para informar resultado da operação


ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

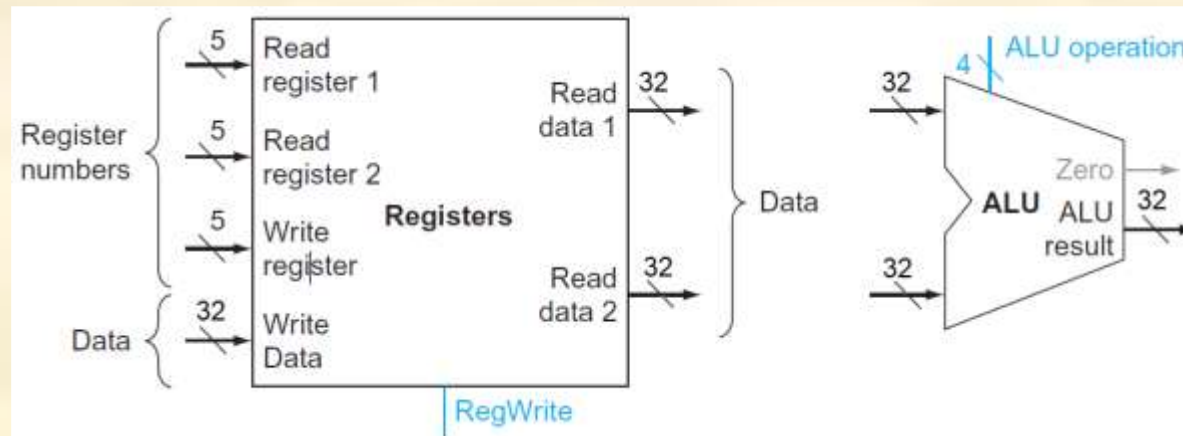


Fluxo de Endereçamento à Registrador

- Acesso à registrador simultaneamente opera com banco de registradores, ULA e circuito de incremento do PC para busca de nova instrução
- Exemplo: `add rd, rs, rt` \rightarrow `rd = rs + rt`

$$PC = PC + 4$$

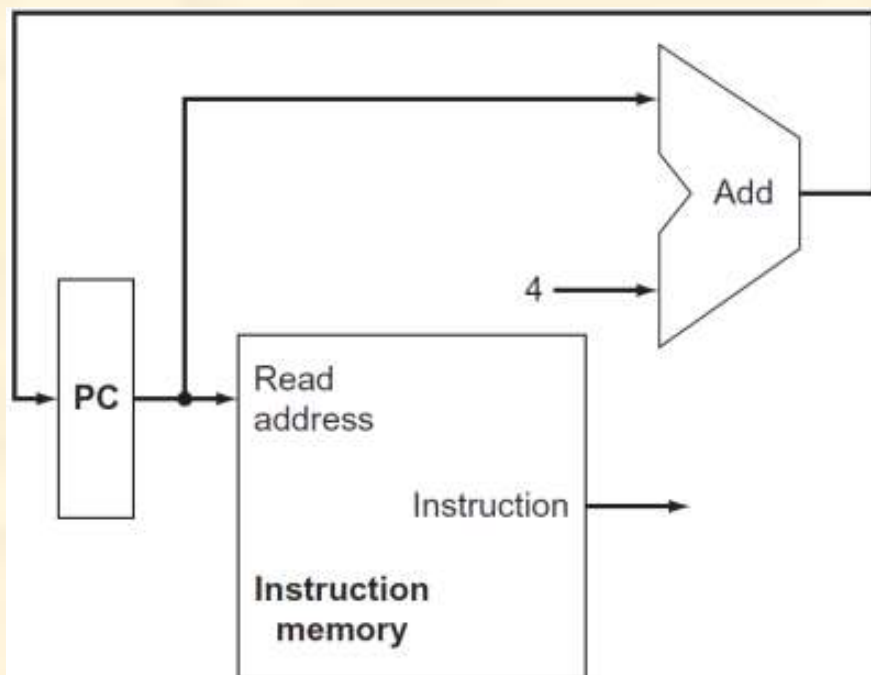


OP	rs	rt	rd	sha	funct
----	----	----	----	-----	-------

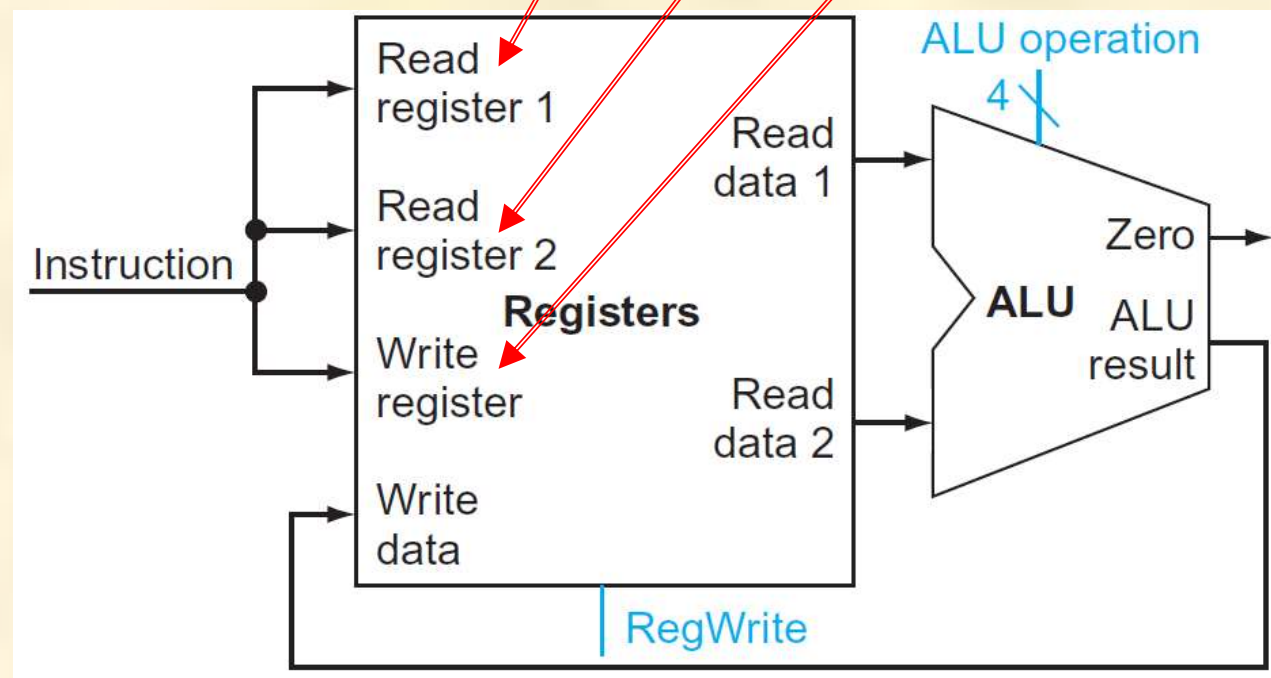


Fluxo de Endereçamento Imediato

- Utiliza os mesmos recursos do acesso à registrador, trocando um registrador pelo imediato
- Exemplo: `addi rt, rs, 100` \rightarrow `rt = rs + 100`

OP	rs	rt	immediate
----	----	----	-----------

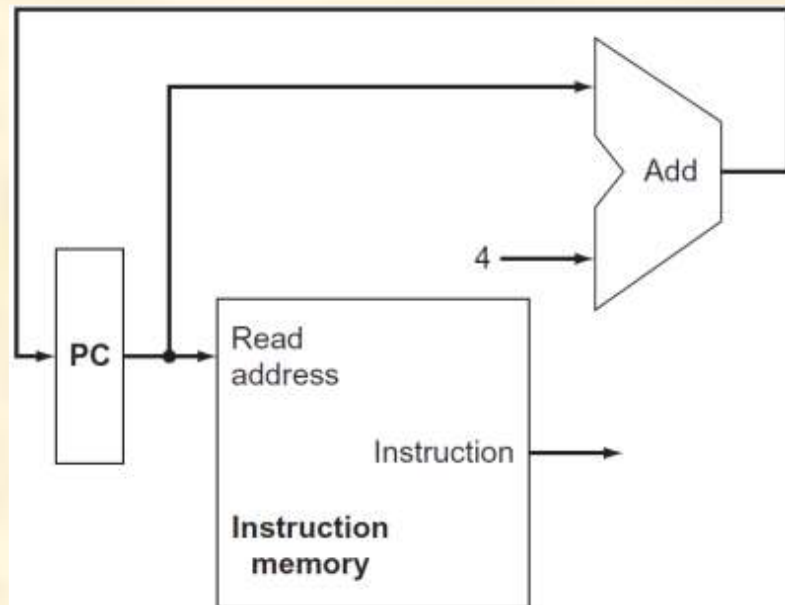


$$PC = PC + 4$$

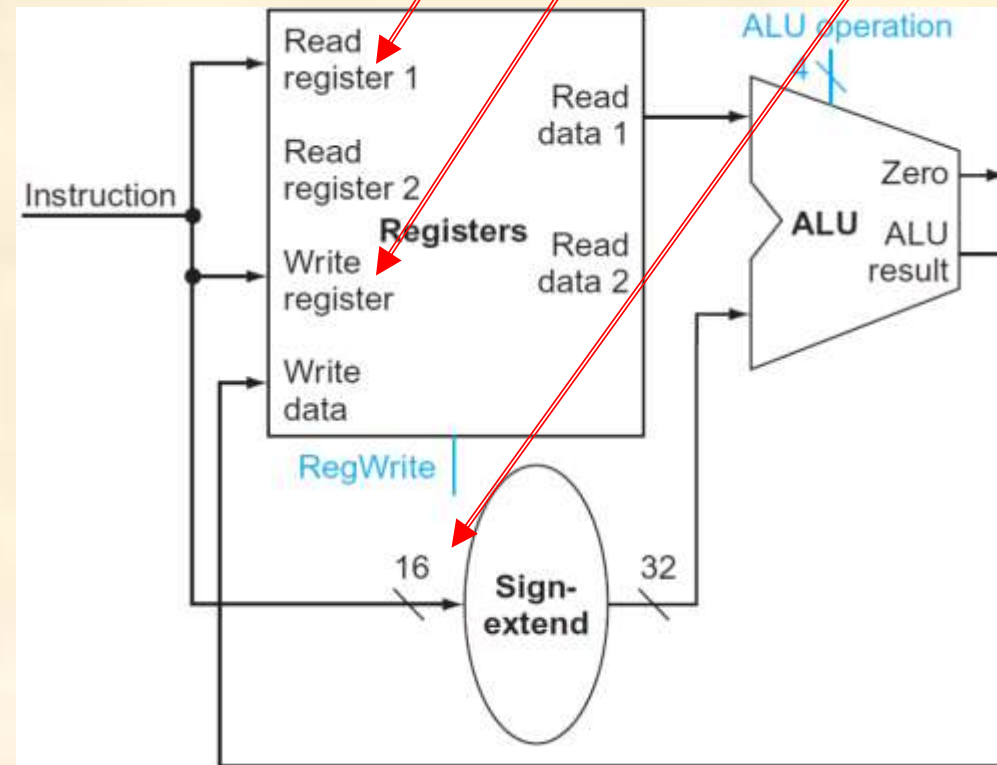


Fluxo de Endereçamento à Registrador + Imediato

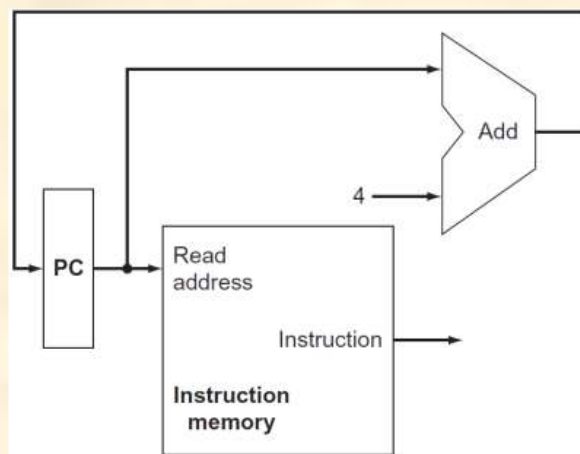- Adiciona multiplexador para dar suporte para selecionar o tipo de instrução
 - Emprega o sinal **ALUSrc**
- Exemplo:
 - `add rd, rs, rt`
 - `addi rt, rs, 100`





$$PC = PC + 4$$

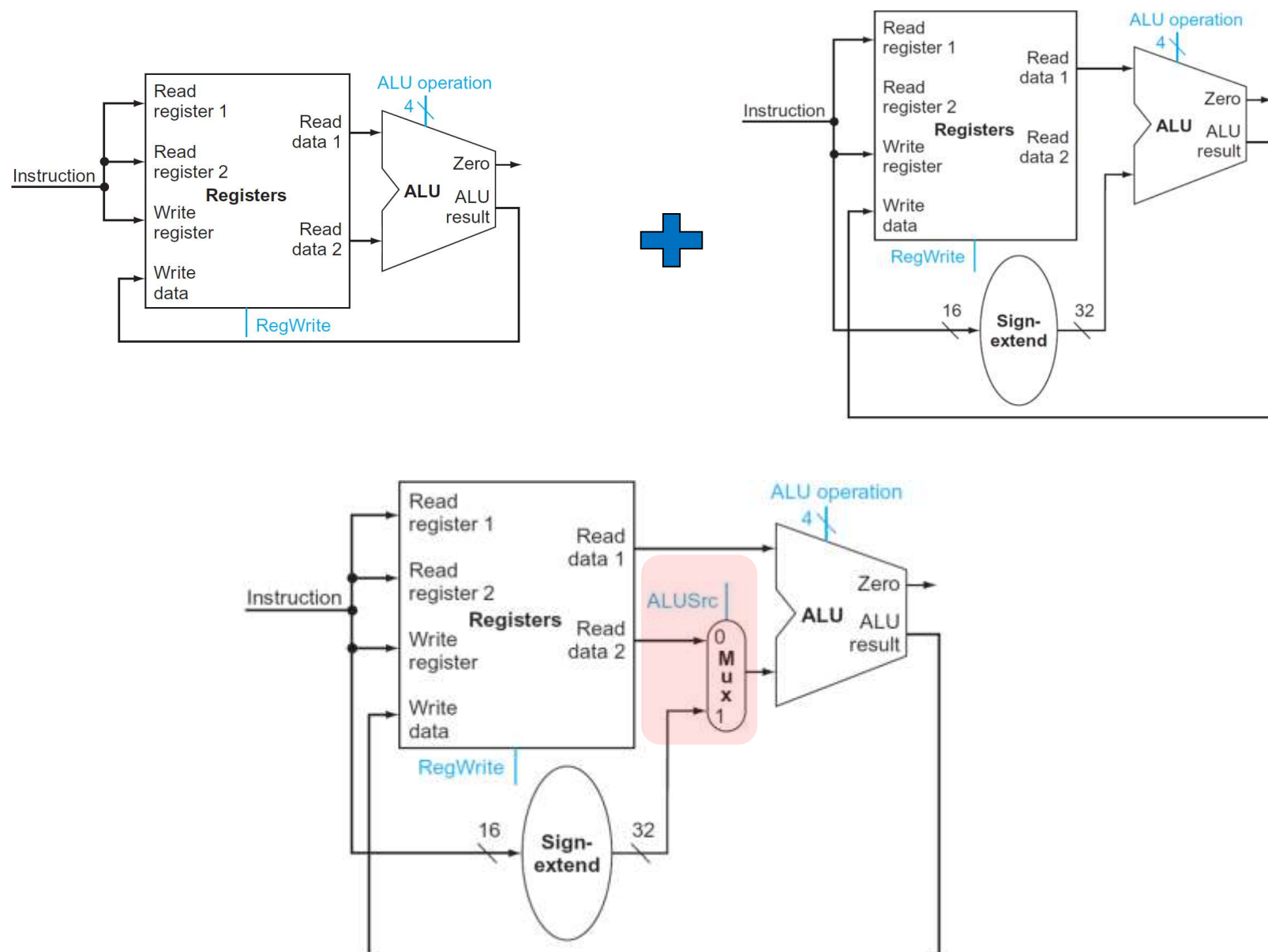


Fluxo de Endereçamento de Acesso à Memória

- **Modo de endereçamento Base-Deslocamento empregado para instruções load/store, com simultâneo incremento ao PC**
 - Emprega unidade de extensão do sinal para transformar imediato de 16 bits em 32 bits
 - Load requer os sinais de **MemRead** e **RegWrite**
 - Store requer o sinal de **MemWrite**
 - Load e store usam **ALUoperation** para produzir o endereço de acesso à memória
- **Exemplos:**
 - **lw rt, 12(rs)** → $rt = \text{Mem}[12 + rs]$
 - **sw rt, 12(rs)** → $\text{Mem}[12 + rs] = rt$

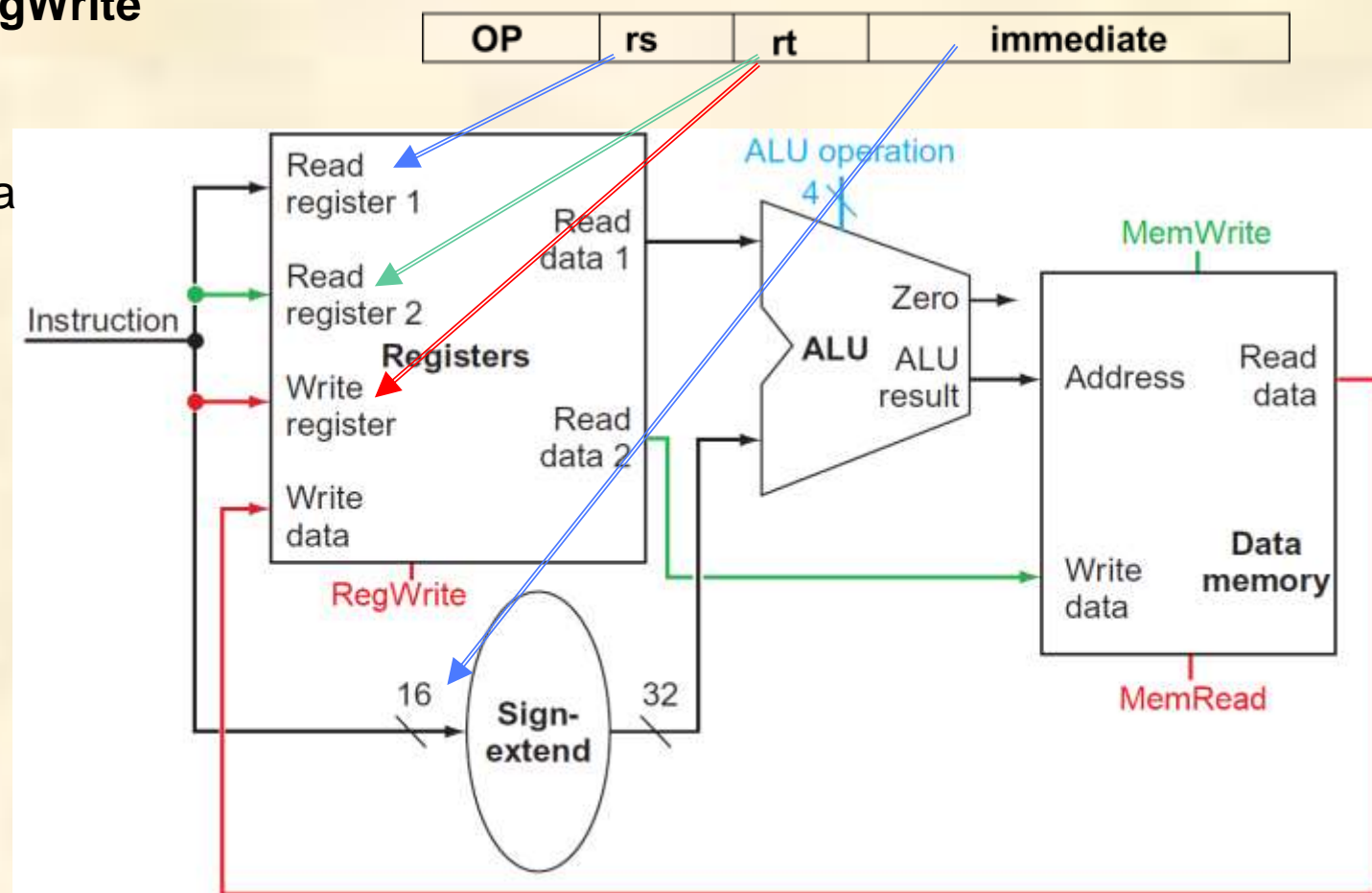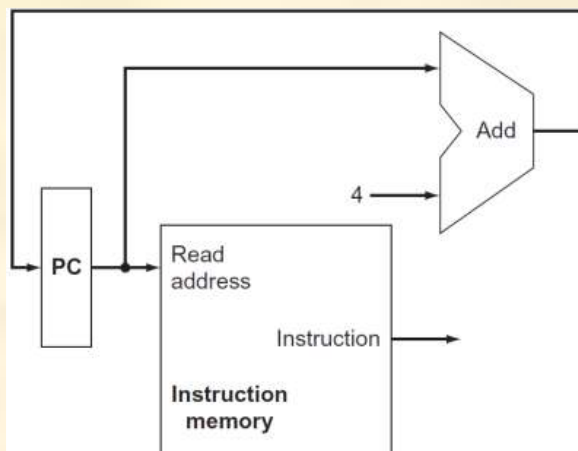

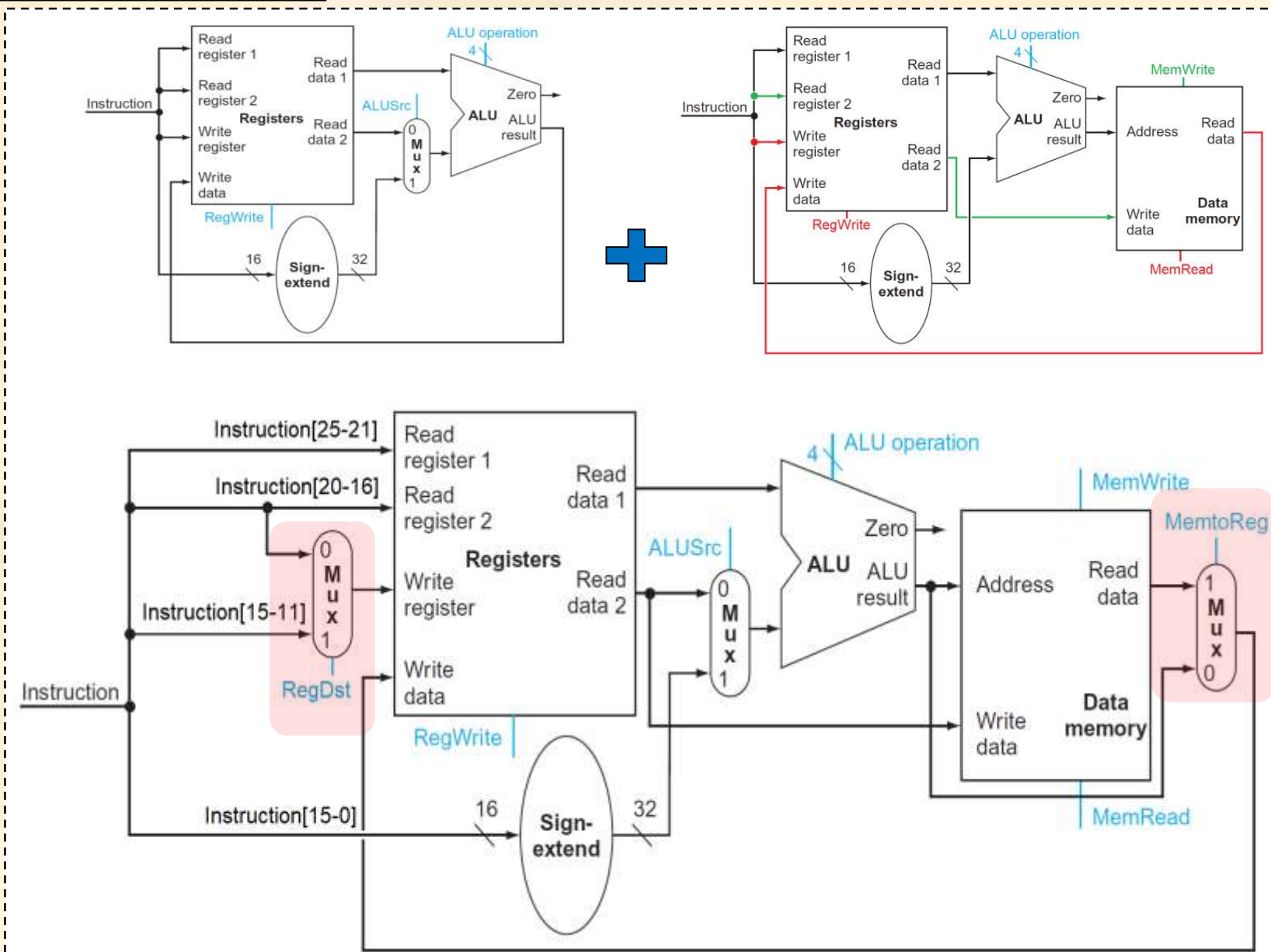-
- PC
- Read address
- Instruction memory
- Instruction
- Add
- 4
- $PC = PC + 4$



Fluxo de Desvios Condicionais (Somente Salto Tomado)

- **Modo de endereçamento Relativo ao PC**

- Usa deslocamento de 2 bits (* 4) para aumentar o endereçamento do imediato de 2^{16} para 2^{18}
 - Requer ULA simplificada para somar PC+4 com imediato*4
 - Flag de **ZERO** com resultado do teste de desvio
- | | | | |
|----|----|----|----|
| OP | rs | rt | im |
|----|----|----|----|


- **Exemplo: beq rs, rt, imm** \rightarrow

PC = (rs == rt) ? PC+4+imm*4 : PC+4

- Supondo


- PC_{ACTUAL}+4 = 0x2003F004
- imm = 0xAC52

PC _{ATUAL} +4:	0010	0000	0000	0011	1111	0000	0000	0100
imm ₁₆ :					1010	1100	0101	0010
imm ₃₂ :	1111	1111	1111	1111	1010	1100	0101	0010
imm _{SL} :	1111	1111	1111	1110	1011	0001	0100	1000
PC _{DESVMIO} :	0010	0000	0000	0010	1010	0001	0100	1100

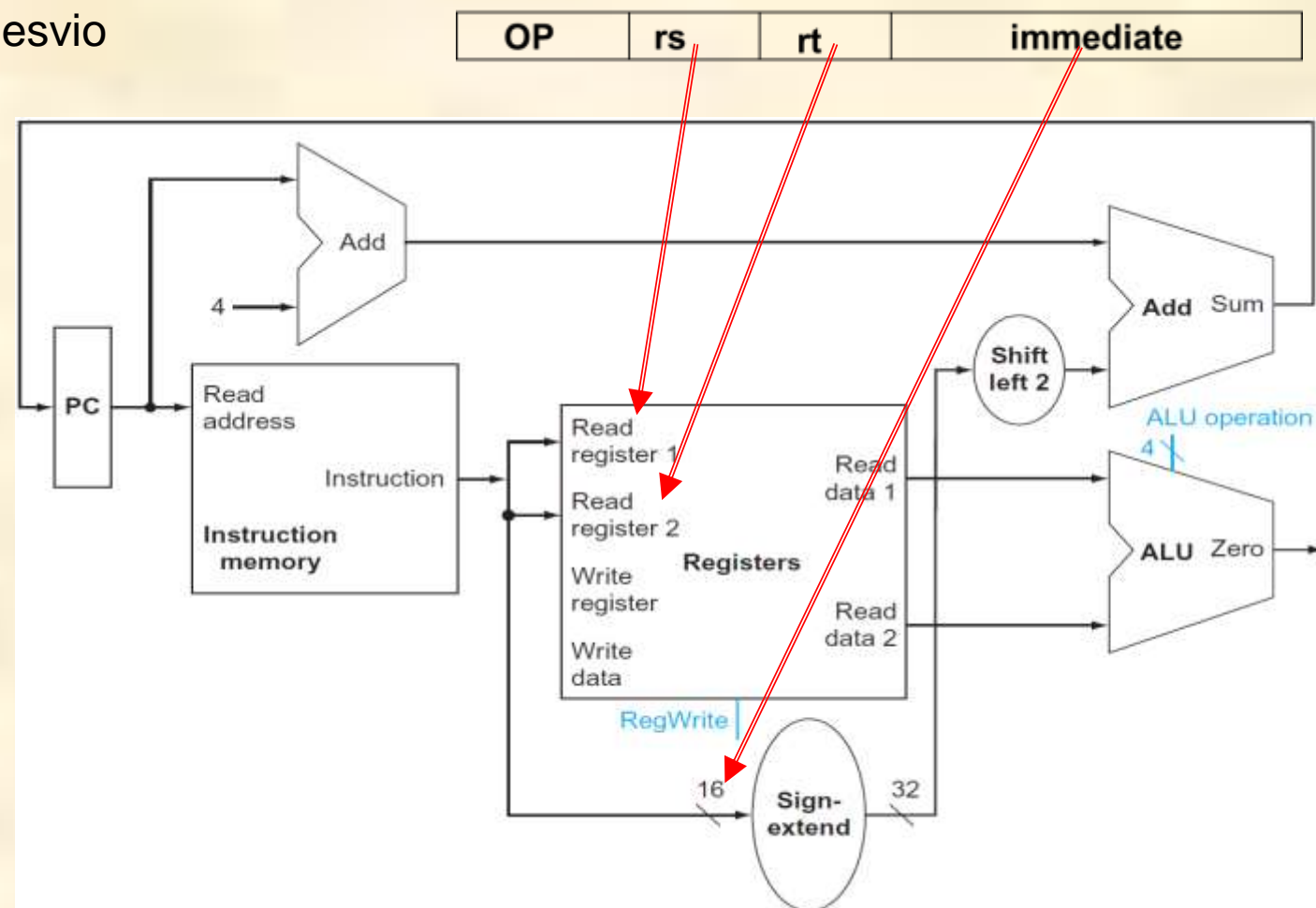


Fluxo de Desvios Condicionais (completo)

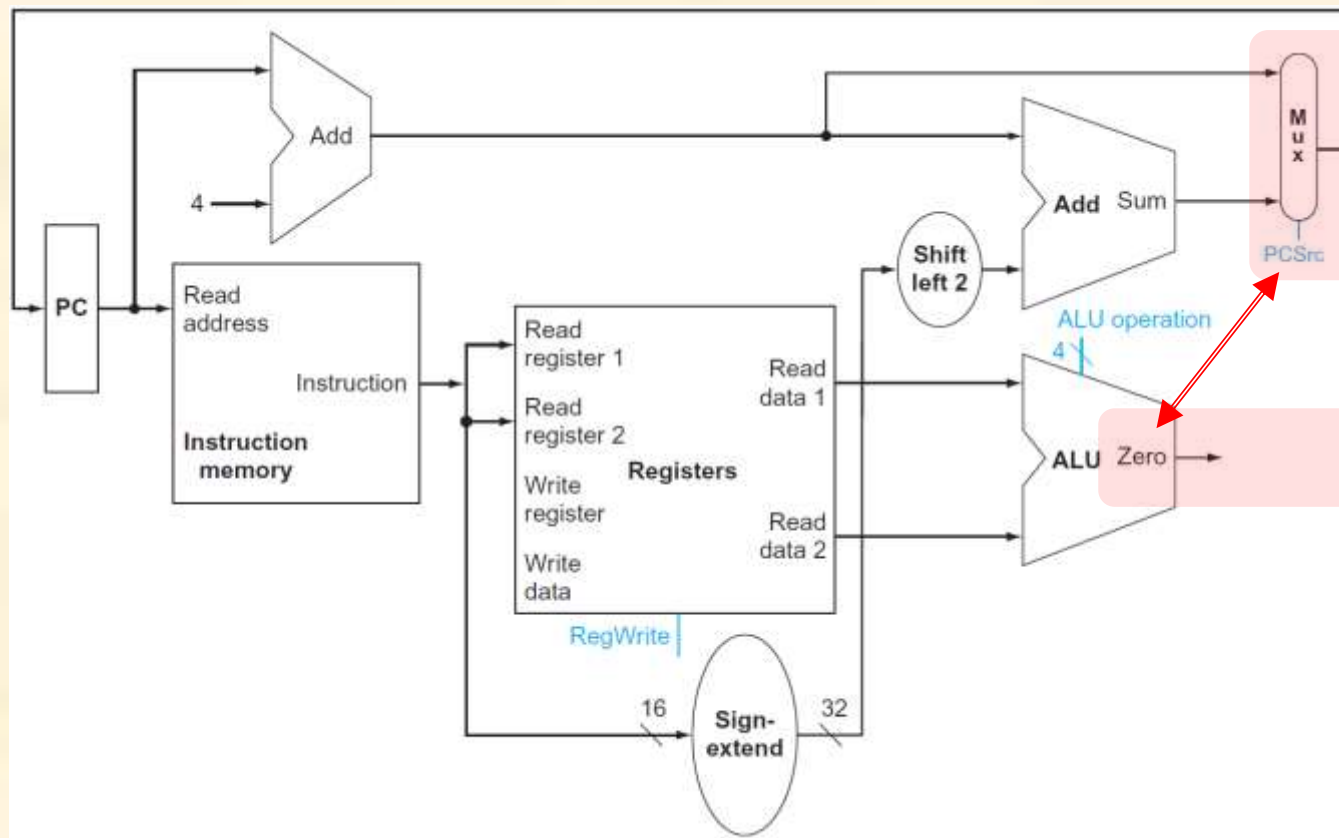- A instrução de desvio condicional completa requer a adição de um multiplexador controlado pelo sinal **PCSrc**
 - **PCSrc** seleciona entre $PC+4+valor*4$ e $PC+4$
 - O controle do sinal **PCSrc** depende do resultado da ULA (flag **ZERO**)



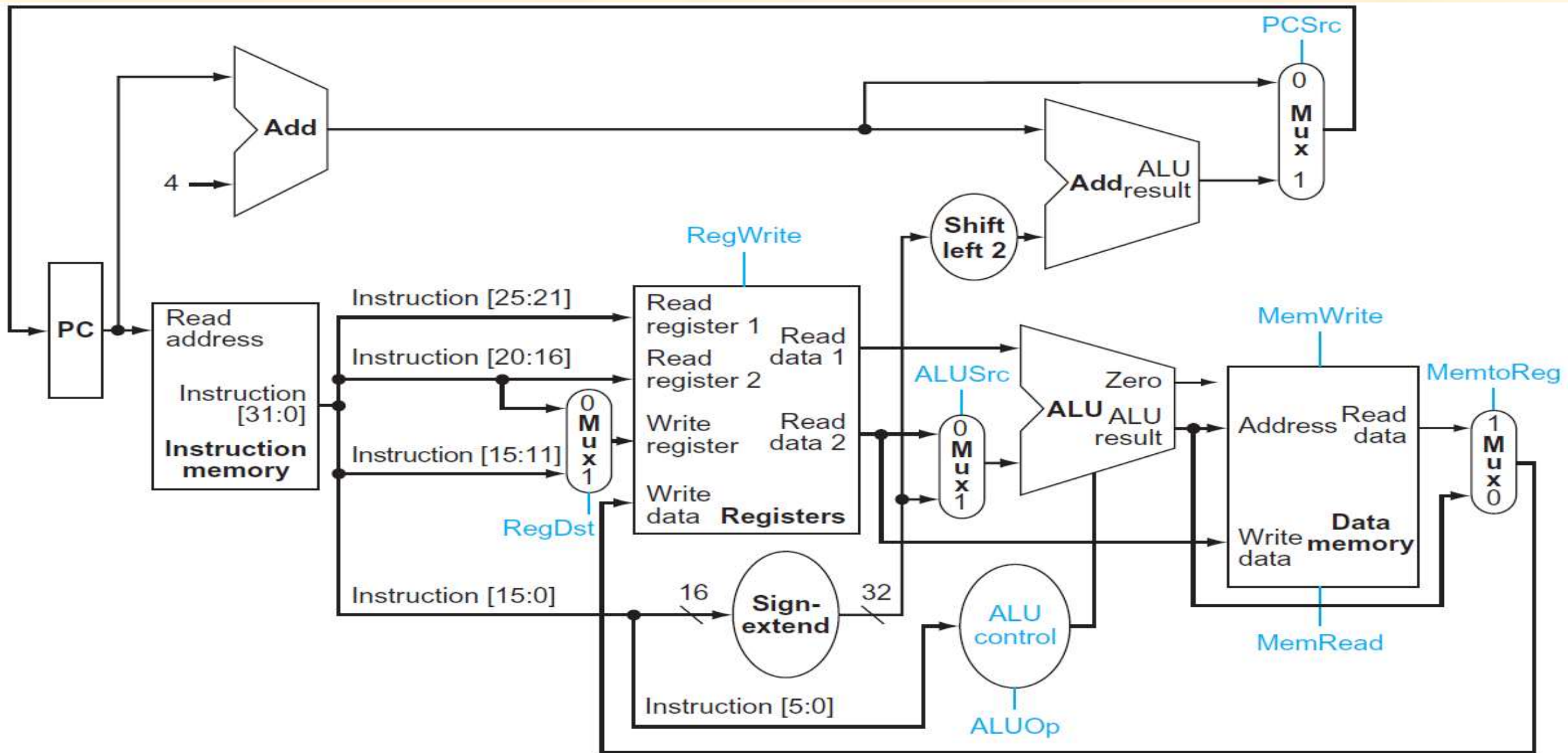Fluxo de Dados com Modos à Registrador + Imediato + Memória + Relativo ao PC




Fluxo de Endereçamento Direto à Imediato

- Instruções de salto incondicionais são implementadas com endereçamento direto ao imediato; um campo de 26 bits, que com deslocamento de 2 bits, permitindo um salto de 2^{28}
- Exemplo: j offset

– Supondo

- $PC_{ATUAL} + 4 = 0x2003F004$
- offset = $0x2E3AC52$

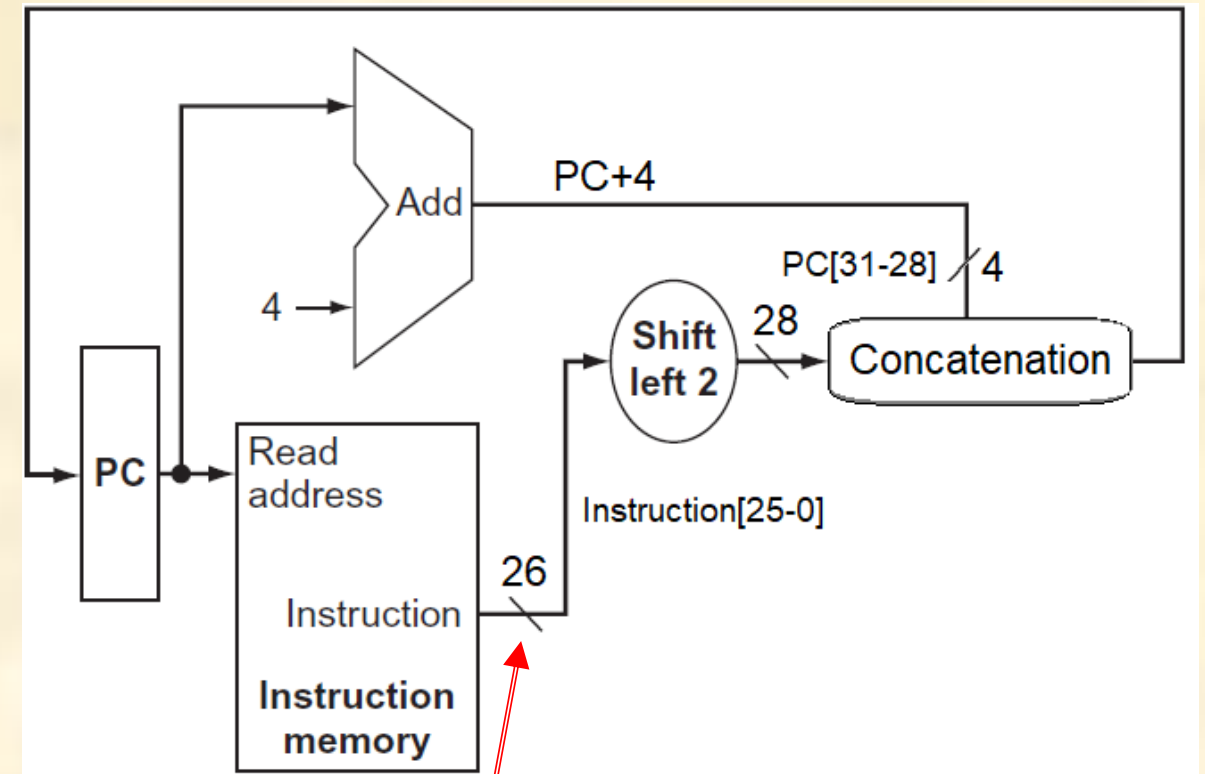$PC_{ATUAL} + 4$: 0010
offset₂₆: 10 1110 0011 1010 1100 0101 0010
offset₂₈: 1011 1000 1110 1011 0001 0100 1000
PC_{SALTO}: 0010 1011 1000 1110 1011 0001 0100 1000




OP	Jump target (offset)
----	----------------------

Fluxo de Endereçamento Direto à Registrador

- Instrução de salto à registrador é realizada com a cópia de um registrador para o PC; um endereçamento direto à registrador
- Registrador tem 32, permitindo PC se mover dentro de todo o espaço de 2^{32} endereços
- Utiliza instrução com formato à registrador


- Exemplo: jr \$rs

jr	rs	0	8
----	----	---	---

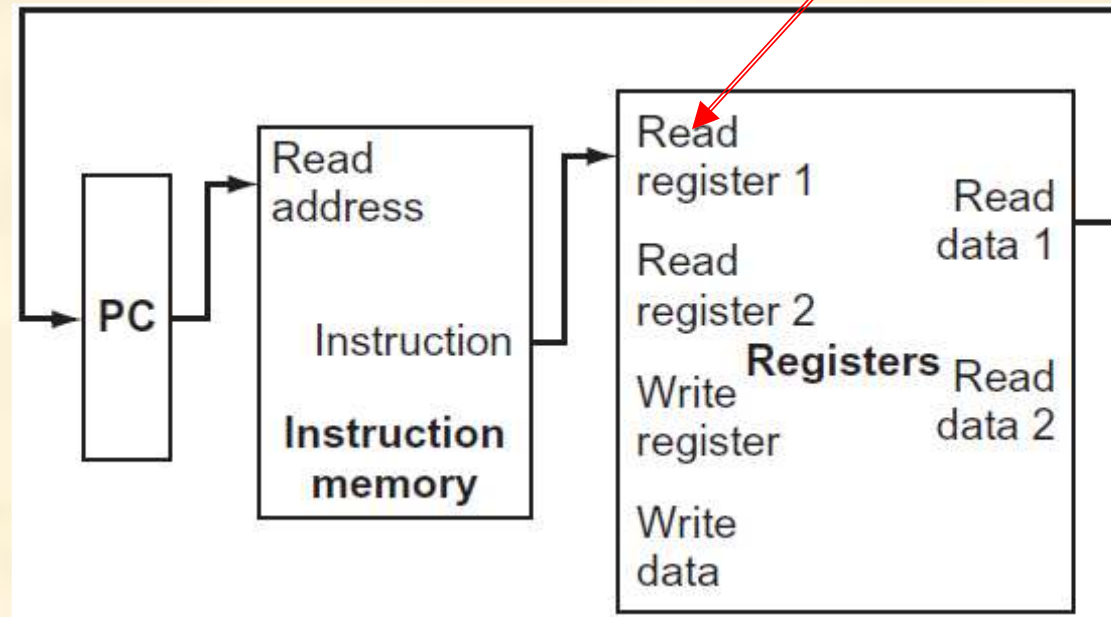

Fluxo das Instruções Sequenciais, de Saltos e de Desvios

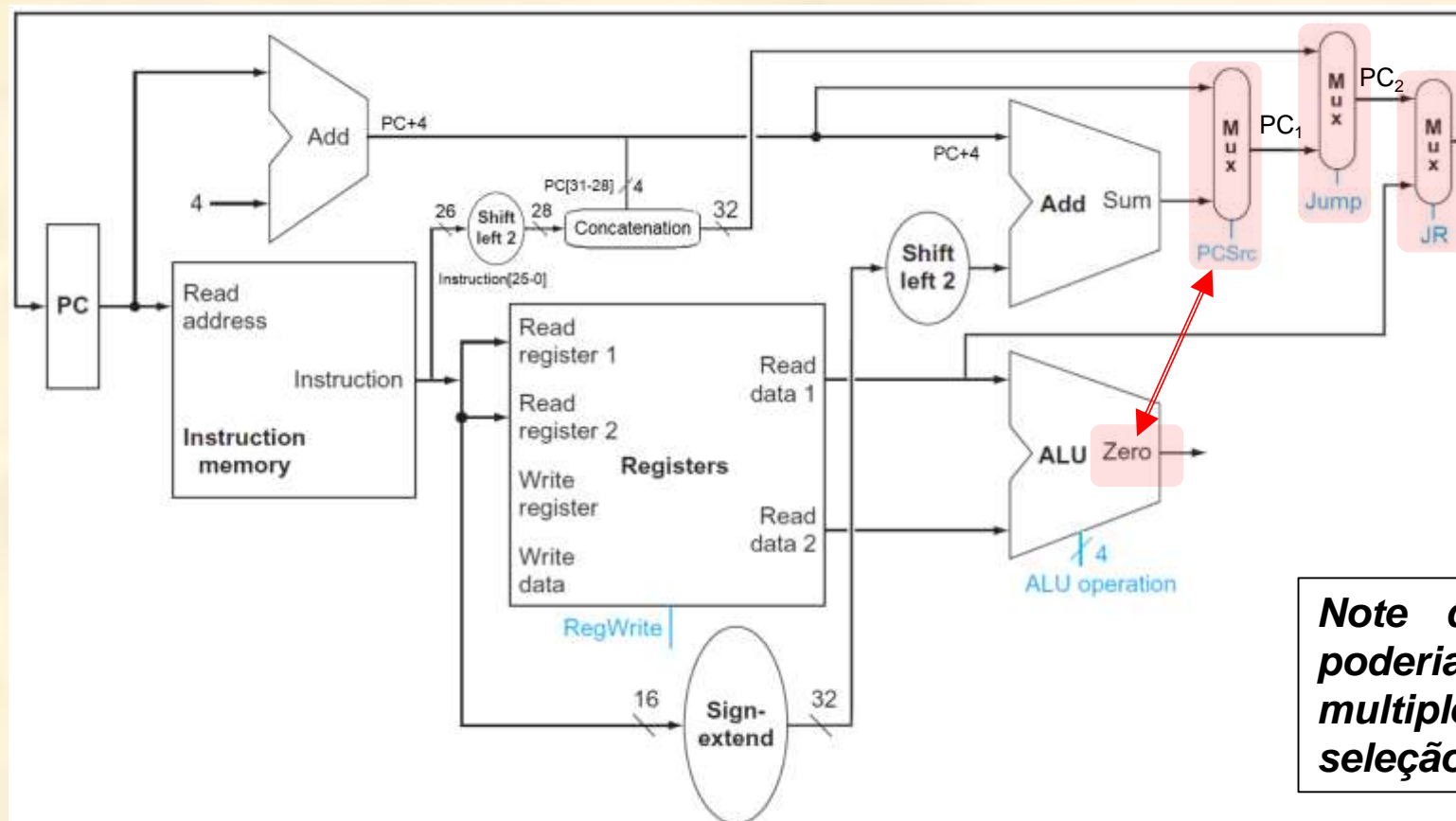
- A carga do PC depende de três sinais que controlam multiplexadores
 - **PCSrc** define se o PC_1 será carregado com endereço sequencial, ou de desvio condicional
 - **Jump** define se PC_2 será carregado com endereço imediato de salto ou PC_1
 - **JR** define se PC será carregado com registrador de salto ou PC_2



Note que a seleção do PC poderia ser feita com apenas um multiplexador com 4 entradas e seleção de 2 bits

Organização MIPS Monociclo Completa

- **Bloco de Controle** da arquitetura monociclo é implementado com um circuito combinacional que reconhece as instruções e gerar os sinais de controle correspondentes
- Sinais de controle da arquitetura monociclo simplificada
 - **ALUOp** (Sinal de 4 bits, que junto ao campo **Instruction[5-0]** da instrução define a operação da ULA)
 - **Branch** (+ **ZERO** controla **PCSrc**)
 - **JR** (Não ilustrado na figura)
 - **RegDst**
 - **Jump**
 - **MemRead**
 - **MemtoReg**
 - **MemWrite**
 - **ALUSrc**
 - **RegWrite**

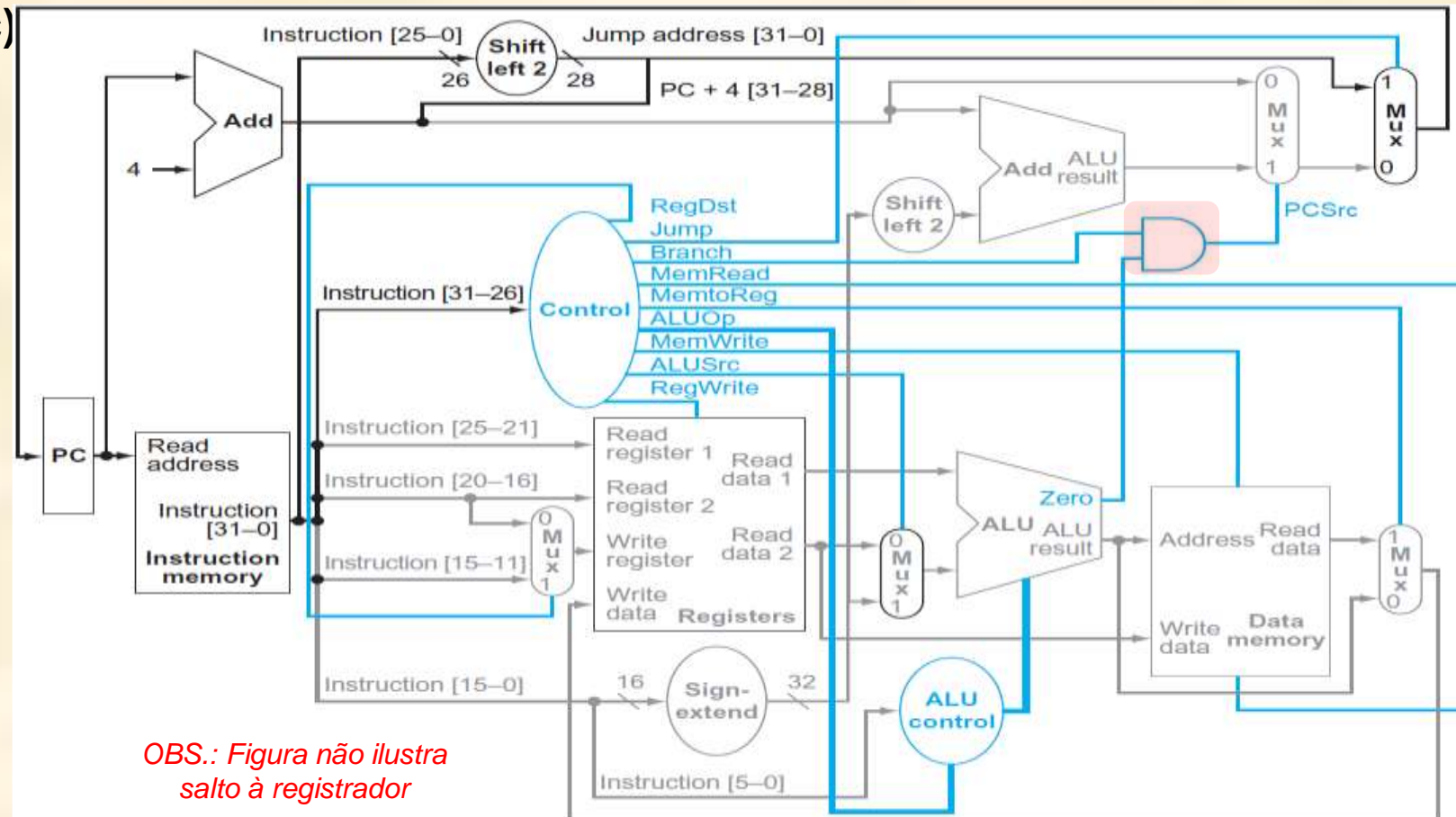

OBS.: Figura não ilustra
salto à registrador



Exercícios

1. Descreva o efeito de manter em 0 os sinais de controle RegDst, ALUSrc, MemtoReg, PCSrc

a) Quais as instruções, se houver alguma, que continuariam a funcionar?

- ADDI r1, r2, imm # $r1 = r2 + \text{imm}$
- LW r1, imm (r2) # $r1 = M[r2 + \text{imm}]$
- BEQ r1, r2, desloca # $\$pc = \$pc + 4 + \text{desloca}$

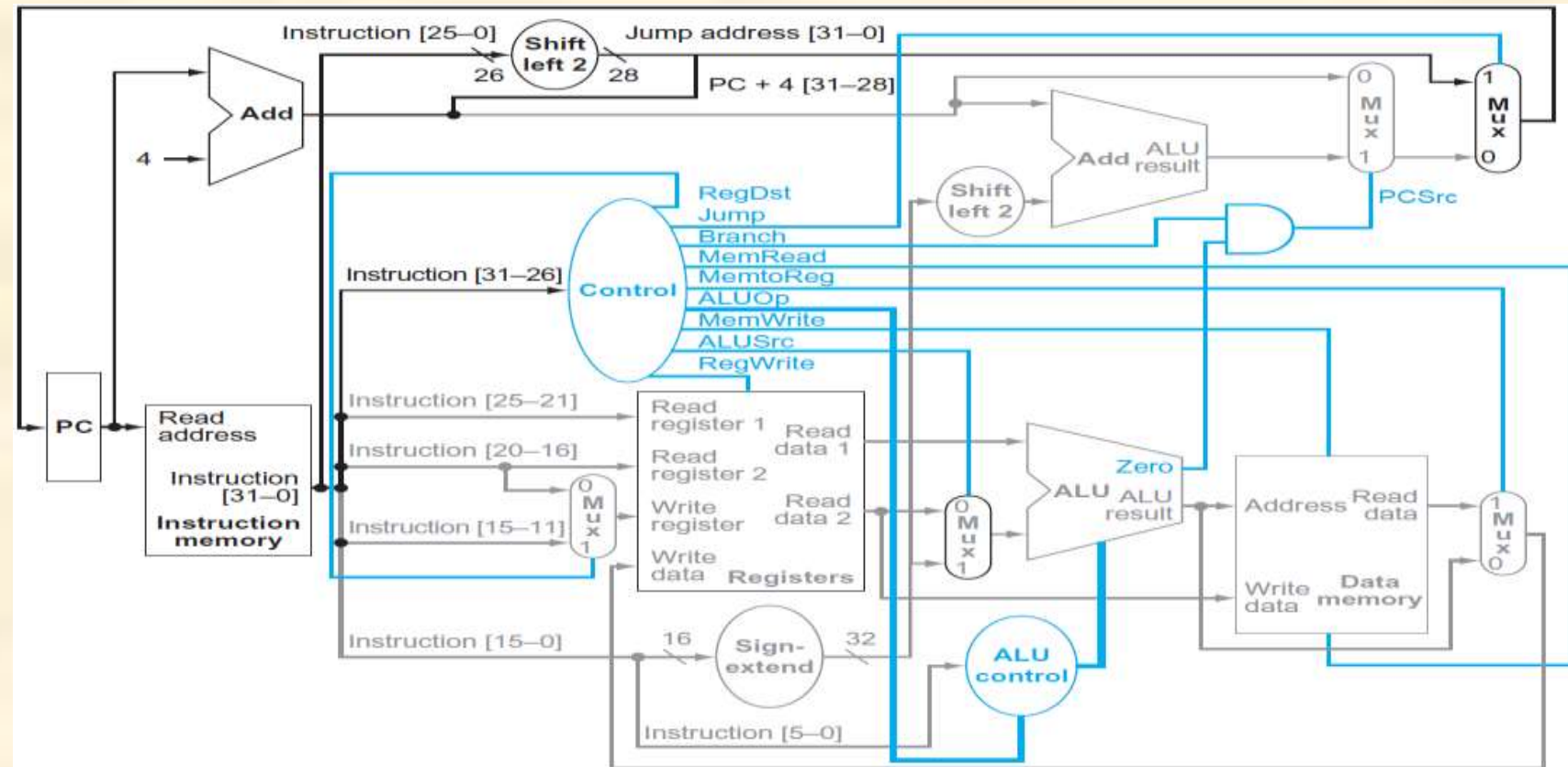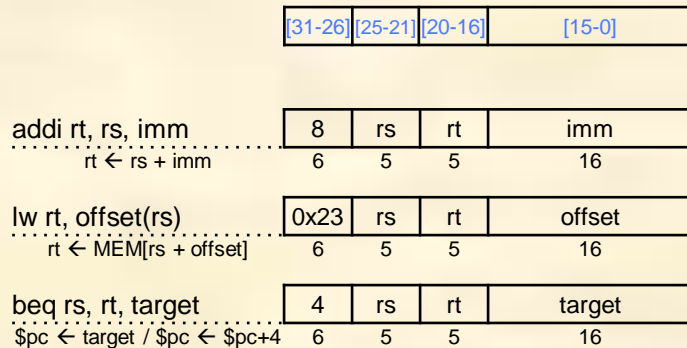b) Considere cada controle separadamente: RegDst=0, ALUSrc=0, MemtoReg=0, PCSrc=0




Resposta

1. Descreva o efeito de manter em 0 os sinais de controle RegDst, ALUSrc, MemtoReg, PCSrc

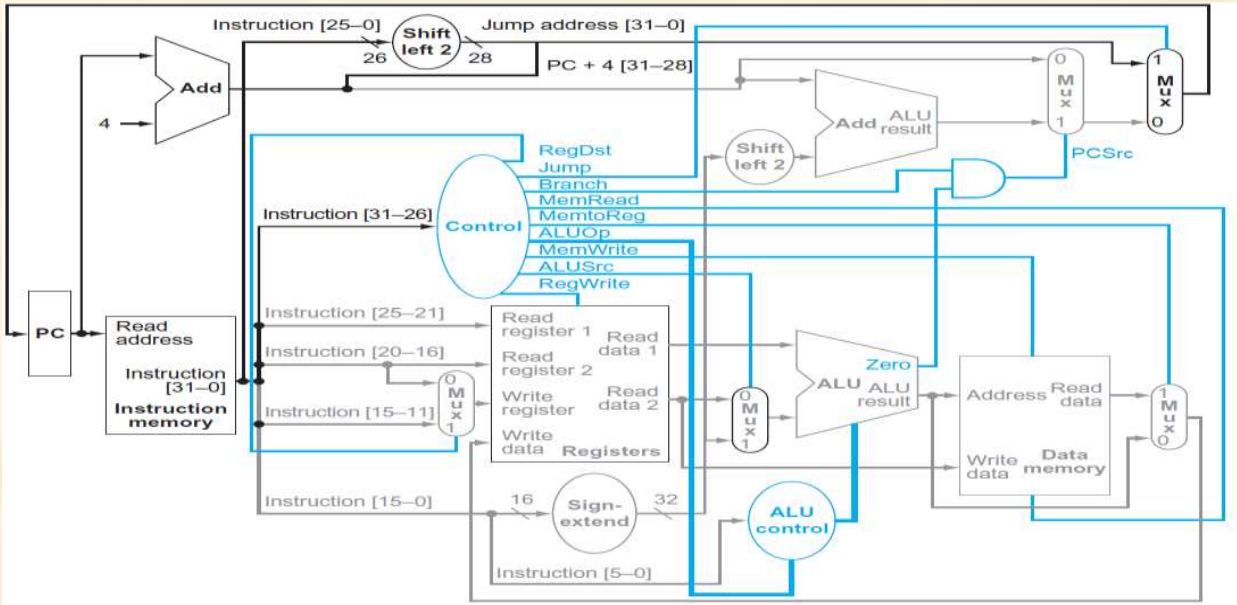a) Quais as instruções, se houver alguma, que continuariam a funcionar?

- ADDI r1, r2, imm # r1 = r2 + imm
- LW r1, imm (r2) # r1 = M[r2 + imm]
- BEQ r1, r2, desloc # \$pc = \$pc + 4 + desloc



Nenhuma
irá
funcionar

b) Considere cada controle separadamente: RegDst=0, ALUSr =0, MemtoReg=0, PCSrc=0

	RegDst=0	ALUSrc=0	MemtoReg=0	PCSrc=0
ADDI	Ok	Não pode somar r2 com imm	Ok	Ok
LW	Ok	Não pode somar r2 com imm	Não consegue ler a memória	Ok
BEQ	Don't care	Ok	Don't care	Não pode somar \$pc+4 com desloc



Exercícios

2. Descreva o efeito de manter em **1** os sinais de controle RegDst, ALUSrc, MemtoReg, PCSrc

a) Quais as instruções, se houver alguma, que continuariam a funcionar?

- a) ADDI r1, r2, imm # $r1 = r2 + \text{imm}$
- b) LW r1, imm (r2) # $r1 = M[r2 + \text{imm}]$
- c) BEQ r1, r2, desloc # $\$pc = \$pc + 4 + \text{desloc}$

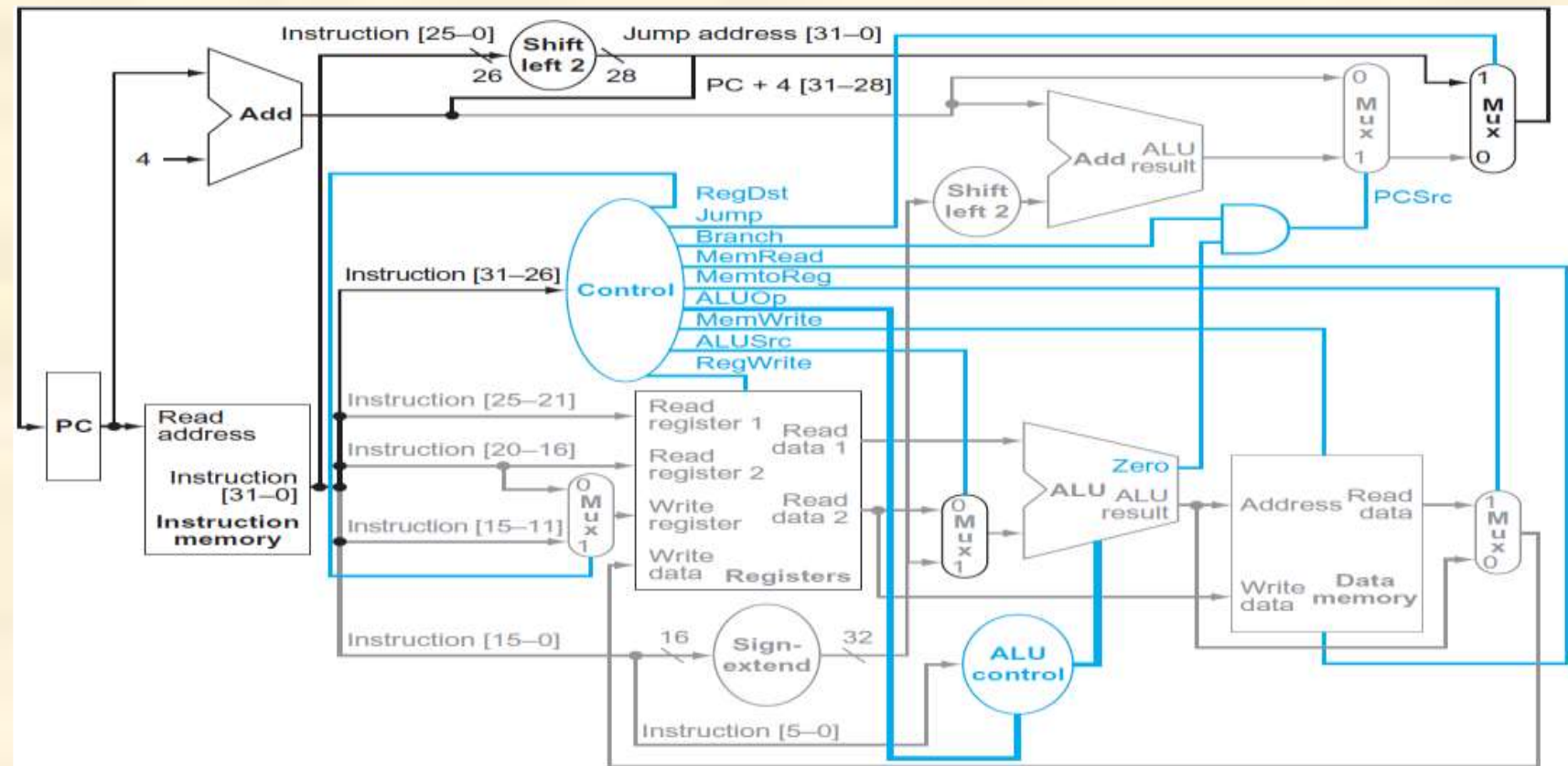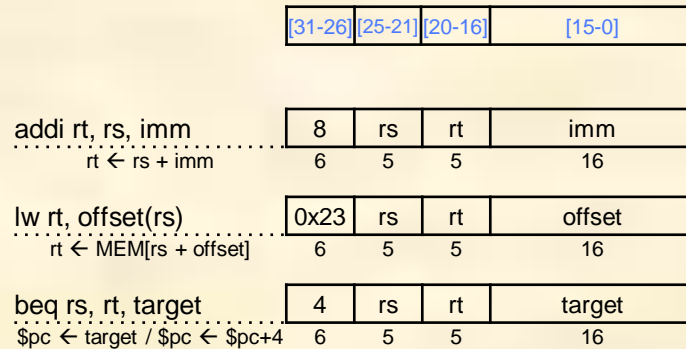b) Considere cada controle separadamente: RegDst=1, ALUSrc=1, MemtoReg=1, PCSrc=1




Resposta

2. Descreva o efeito de manter em 1 os sinais de controle RegDst, ALUSrc, MemtoReg, PCSrc

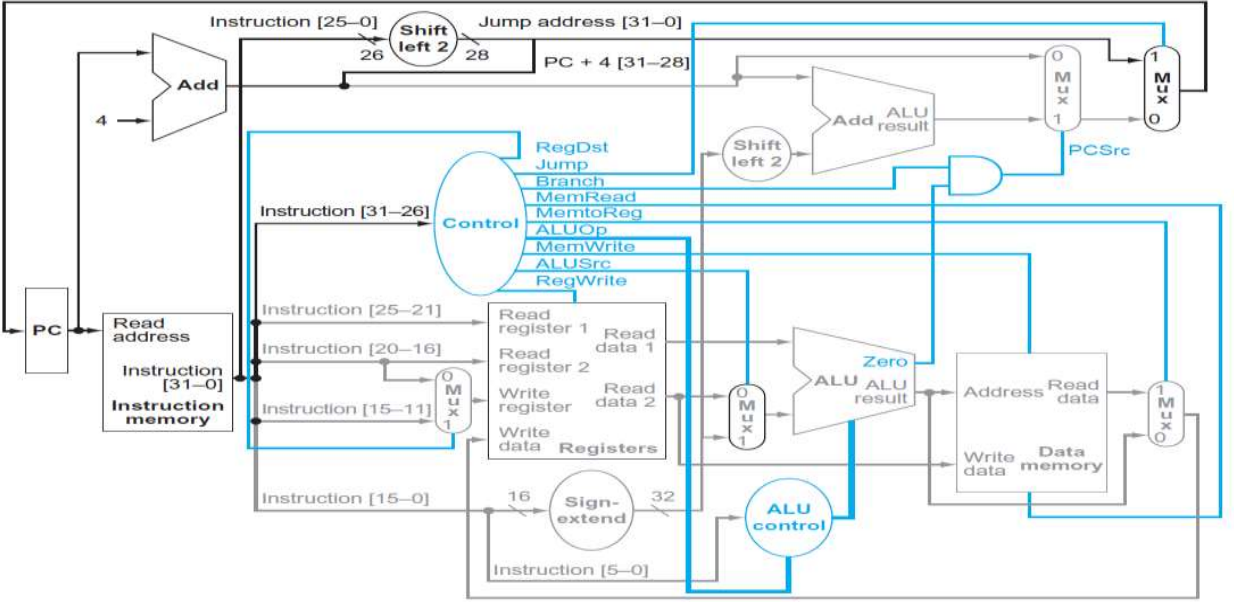a) Quais as instruções, se houver alguma, que continuariam a funcionar?

- ADDI r1, r2, imm # r1 = r2 + imm
- LW r1, imm (r2) # r1 = M[r2 + imm]
- BEQ r1, r2, desloc # \$pc = \$pc + 4 + desloc




Nenhuma
irá
funcionar

b) Considere cada controle separadamente: RegDst=1, UALFonte=1, MemParaReg=1, FontePC=1

	RegDst=1	ALUSrc=1	MemtoReg=1	PCSrc=1
ADDI	Não pode escrever no registrador destino (r1)	Ok	Não consegue ler a saída da ULA	Irá alterar erradamente o PC
LW	Não pode escrever no registrador destino (r1)	Ok	Ok	Irá alterar erradamente o PC
BEQ	don't care	Não consegue comparar os dois registradores r1 e r2	don't care	Ok

Exercício

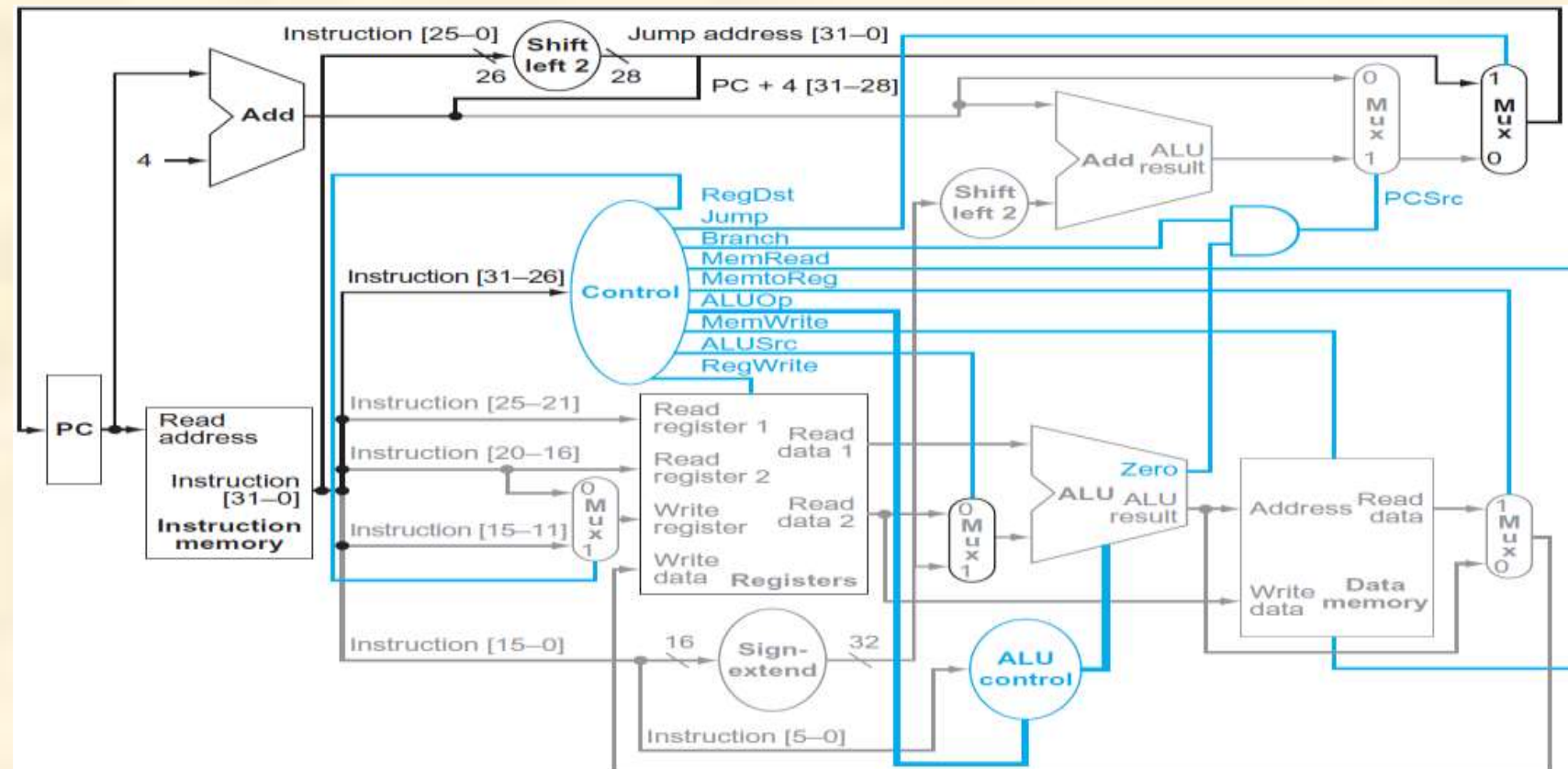3. Seria possível eliminar o sinal de controle MemtoReg usando no seu lugar o sinal MemRead?




Resposta

3. Seria possível eliminar o sinal de controle MemtoReg usando no seu lugar o sinal MemRead?

O sinal **MemRead** é necessário para instruções do tipo load


O sinal **MemtoReg** é necessário para selecionar dados provenientes da ULA ou da memória

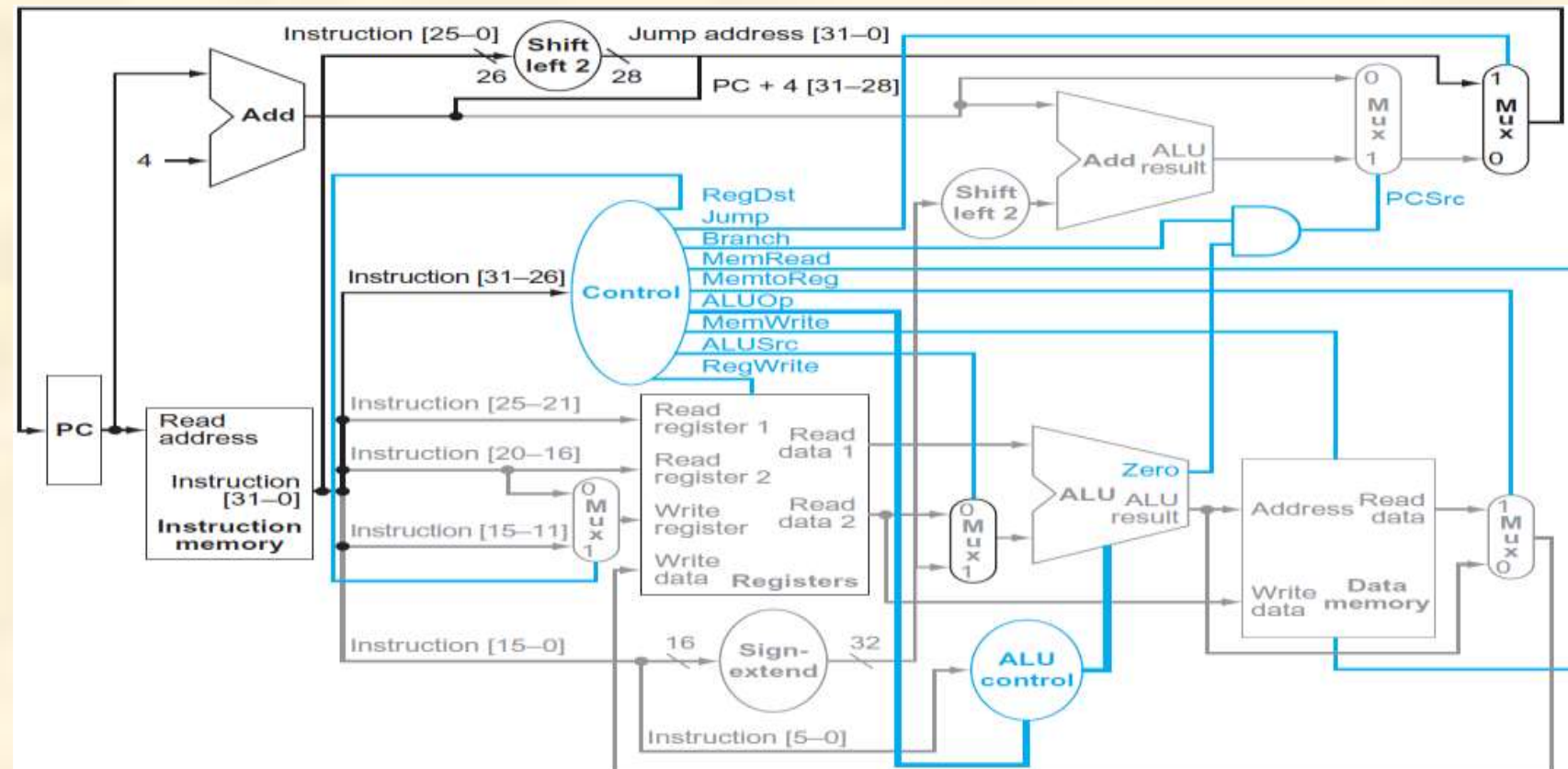As únicas instruções que leem a memória no MIPS são do tipo load. Neste caso, **é possível** ter um único sinal para as duas funcionalidades



Exercício

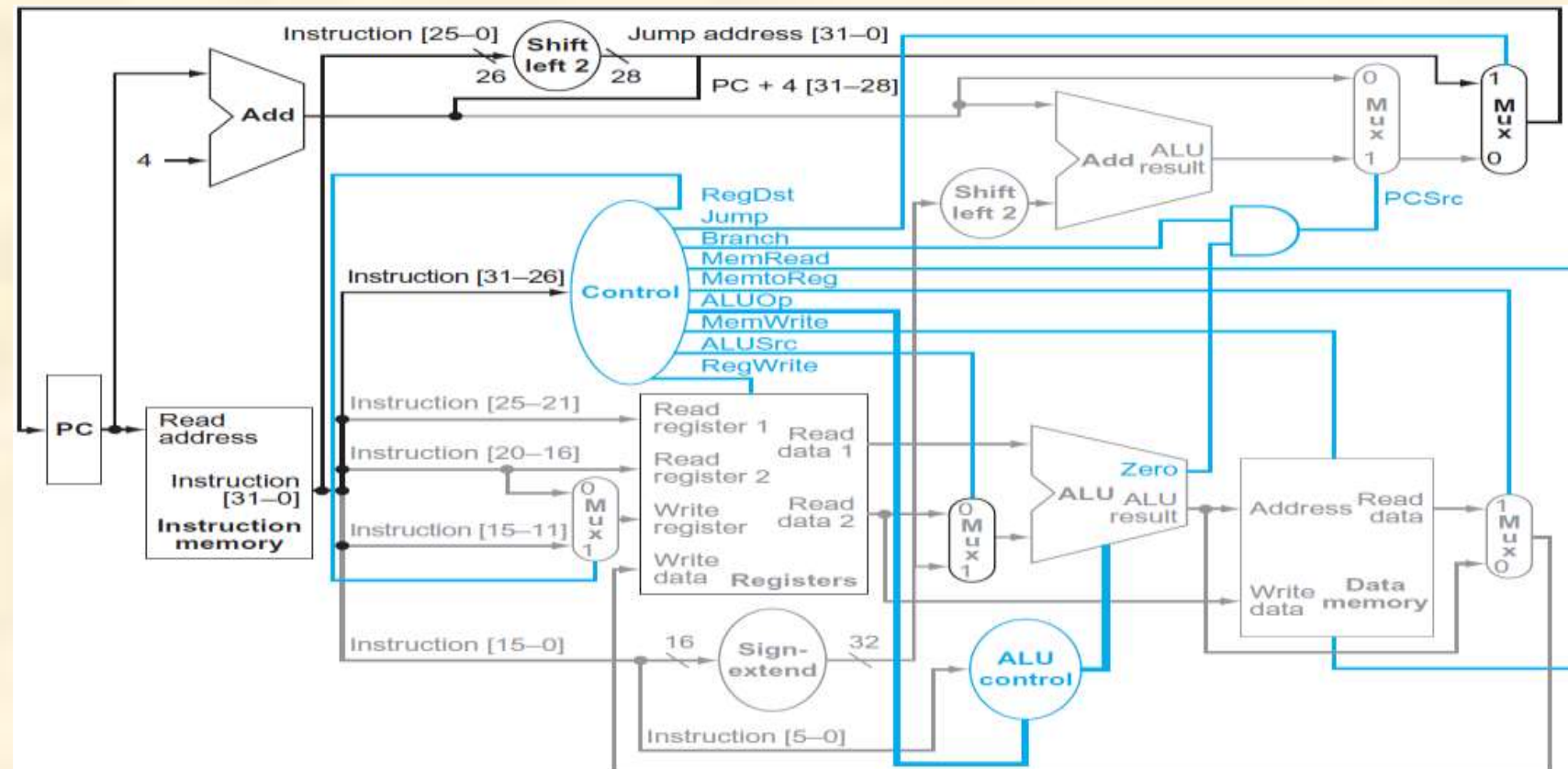4. Seria possível eliminar o sinal de controle RegWrite usando no seu lugar o sinal RegDst?




Resposta

4. Seria possível eliminar o sinal de controle RegWrite usando no seu lugar o sinal RegDst?

O sinal **RegWrite** é necessário para habilitar a escrita no banco de registradores

O sinal **RegDst** seleciona o campo de onde virá o endereço do registrador a ser escrito

 Ambos os campos são de endereço de escrita. Neste caso, **NÃO é possível** compartilhar os sinais




Exercício

5. Ilustre sobre a figura completa do MIPS todos os caminhos de dados e sinais de controle necessários para o funcionamento da instrução addi (soma imediata)

addi rt, rs, operando: $rt = rs + \text{operando}$

addi rt, rs, imm	8	rs	rt	imm
	6	5	5	16

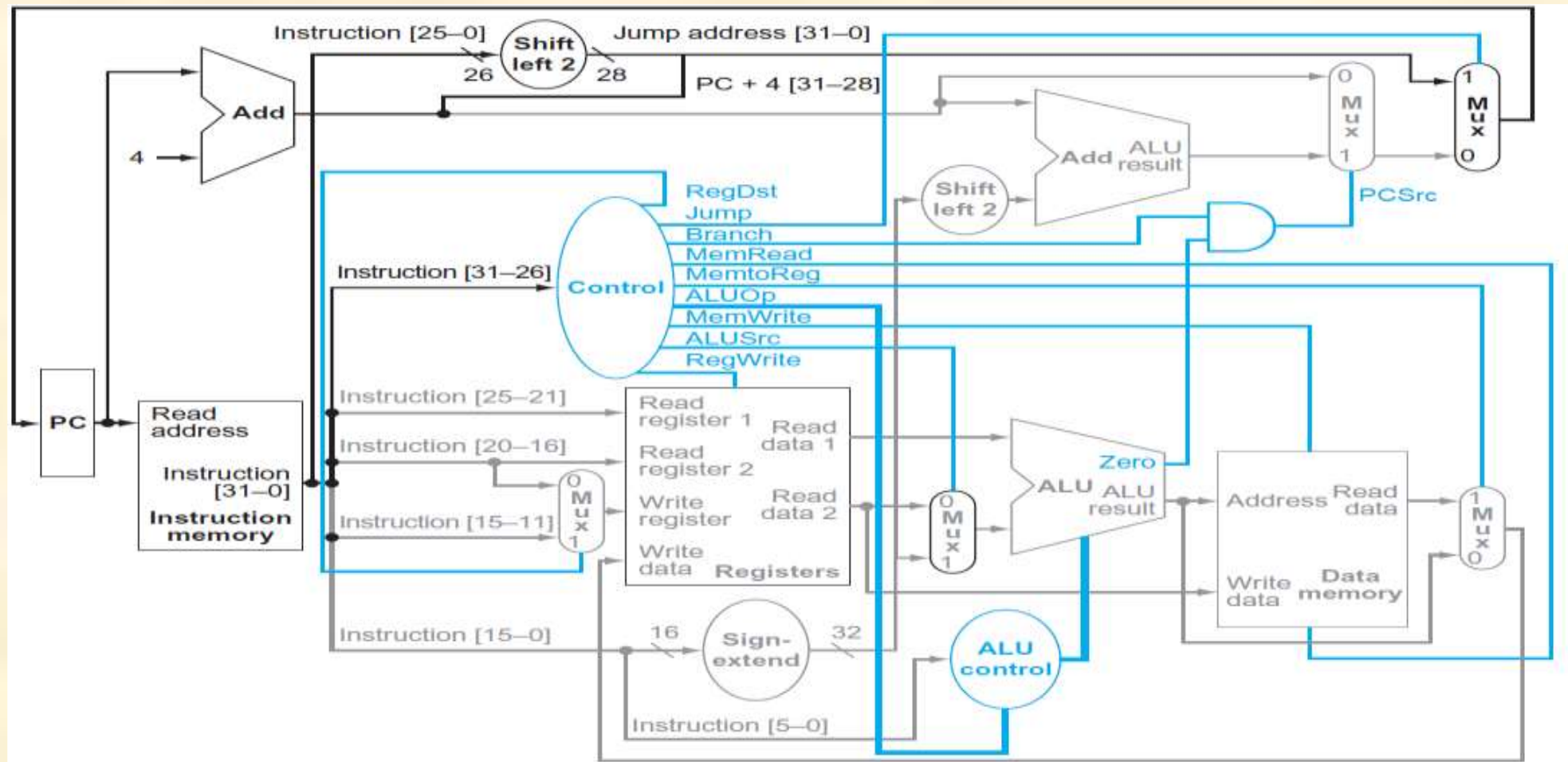


Resposta

5. Ilustre sobre a figura completa do MIPS todos os caminhos de dados e sinais de controle necessários para o funcionamento da instrução addi (soma imediata)

addi rt, rs, operando: $rt = rs + \text{operando}$

addi rt, rs, imm	8	rs	rt	imm
	6	5	5	16

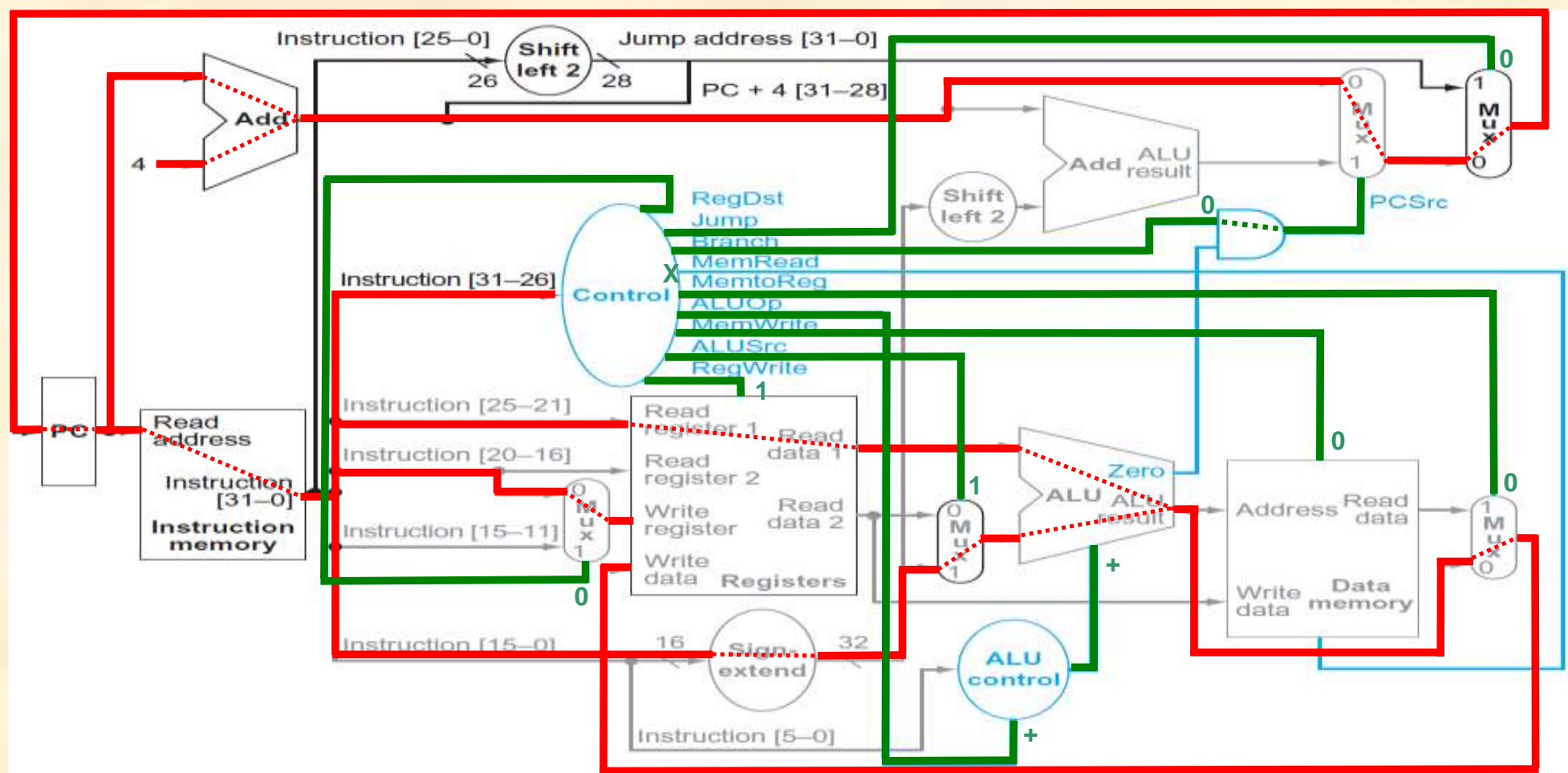


Exercício

6. Semelhante ao Exercício 5, mas a instrução a ser acrescentada é a jal (jump and link)

jal endereço: \$pc = endereço

 \$ra = \$pc + 4

jal target	3	target
	6	26

 


Resposta

6. Semelhante ao Exercício 5, mas a instrução a ser acrescentada é a jal (jump and link)

jal endereço: \$pc = endereço
 \$ra = \$pc + 4

jal target	3	target
	6	26

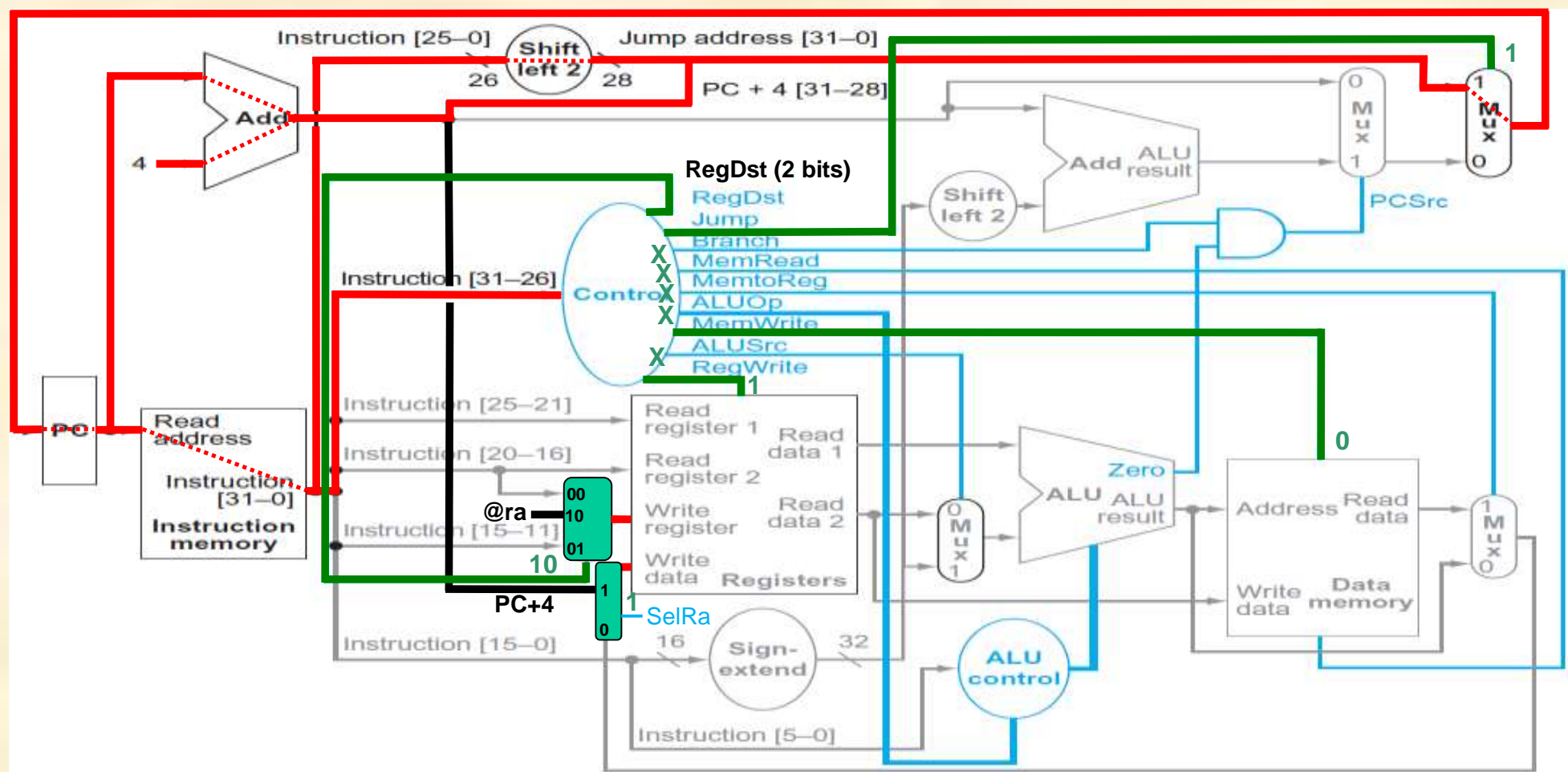


Exercício

7. Semelhante ao Exercício 5, agora para a instrução bne (branch if not equal)

bne rs, rt, label: se(rs != rt) \$pc = label + \$pc + 4
senão \$pc = \$pc + 4

bne rs, rt, label	5	rs	rt	Offset
	6	5	5	16

 


Resposta

7. Semelhante ao Exercício 5, agora para a instrução bne (branch if not equal)

bne rs, rt, label: se(rs != rt) \$pc = label + \$pc + 4
senão \$pc = \$pc + 4

bne rs, rt, label	5	rs	rt	Offset
	6	5	5	16

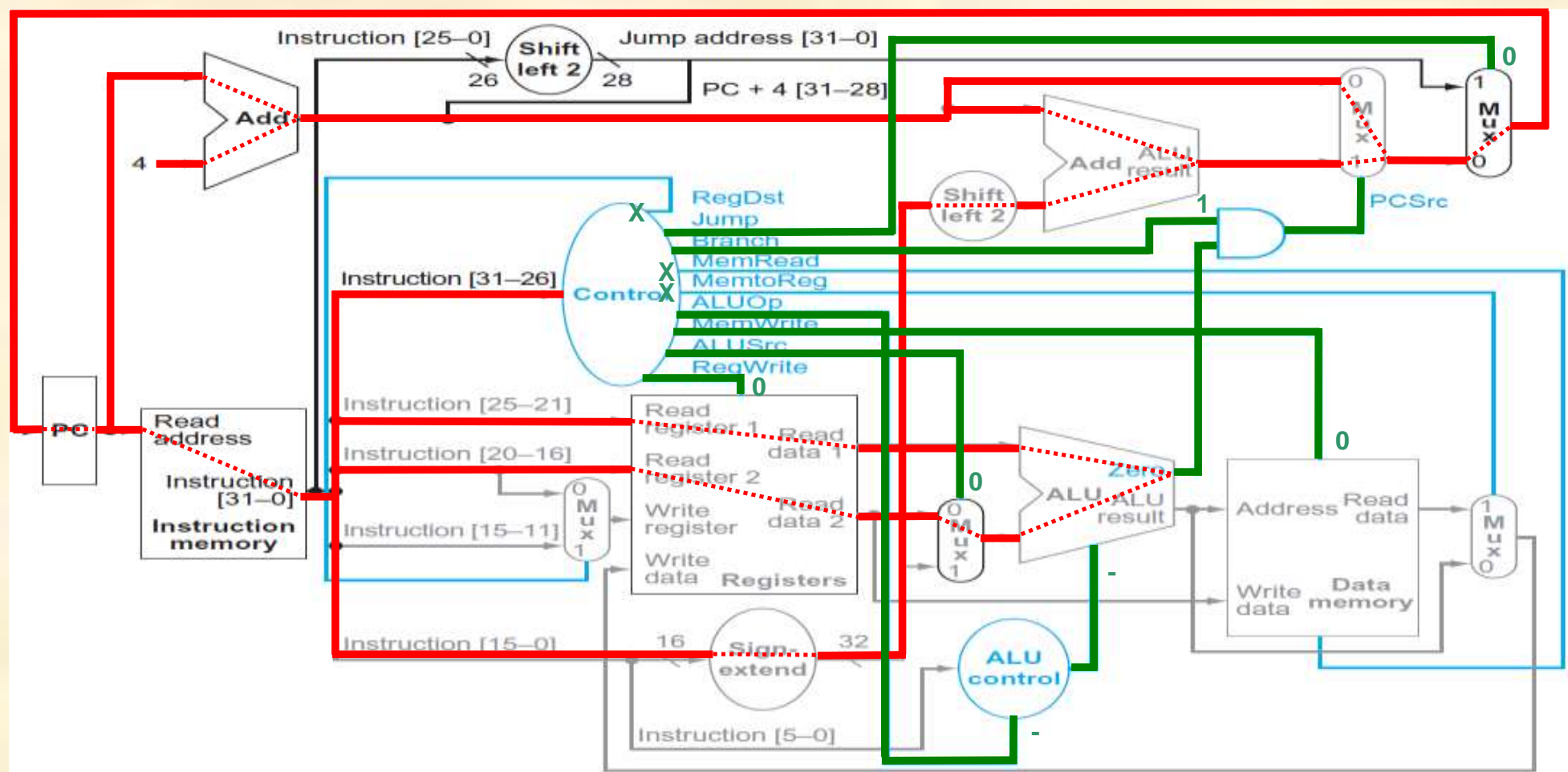


Exercício

8. Semelhante ao Exercício 5, mas a instrução a ser acrescentada é uma variante da lw (load word)

lw rd, rs, rt: $rd = M[rs + rt]$

lw rd, rt(rs)

??	rs	rt	rd	0	??
6	5	5	5	5	6

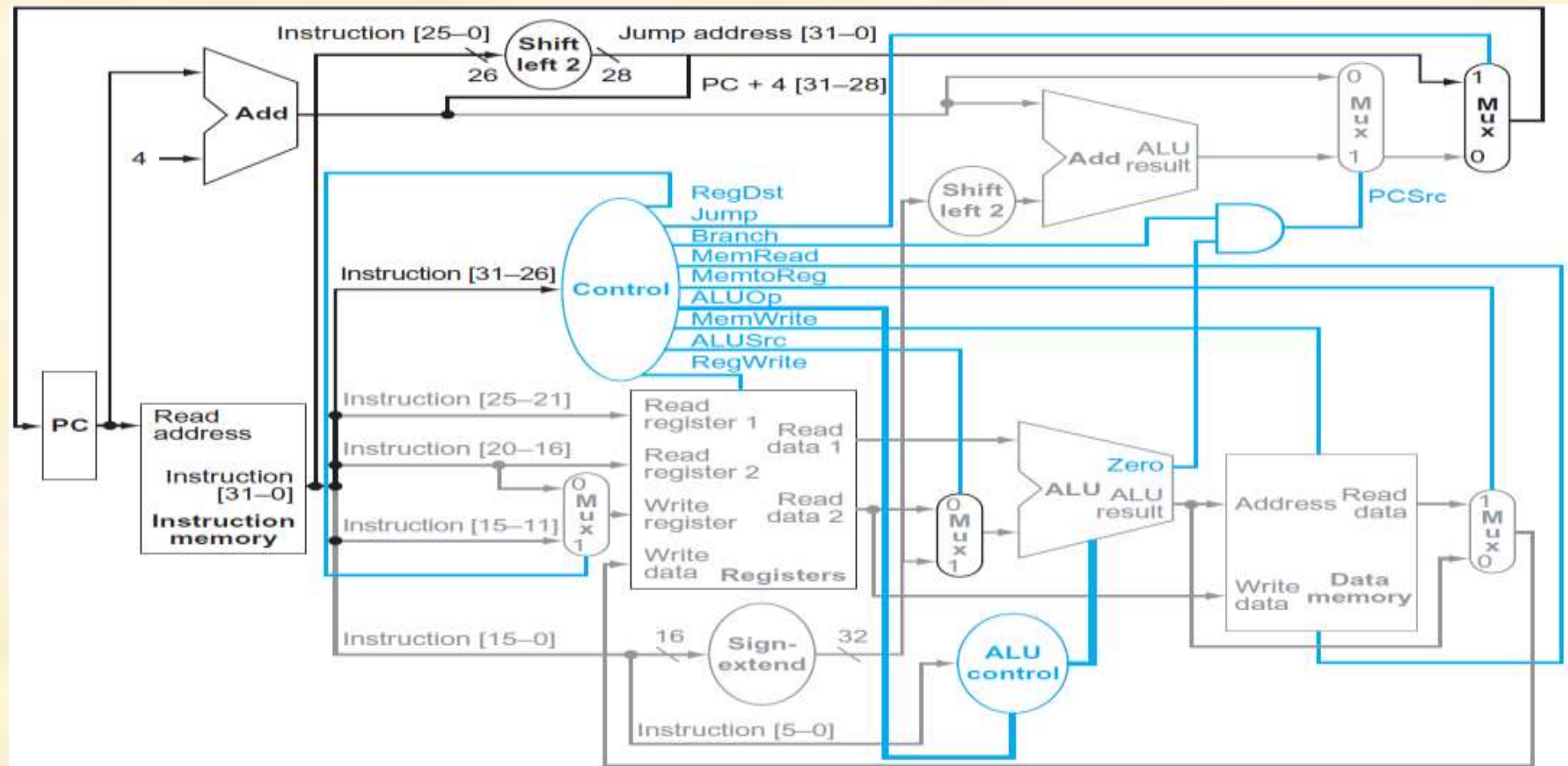


Resposta

8. Semelhante ao Exercício 5, mas a instrução a ser acrescentada é uma variante da lw (load word)

lw rd, rs, rt: $rd = M[rs + rt]$

??	rs	rt	rd	0	??
6	5	5	5	5	6

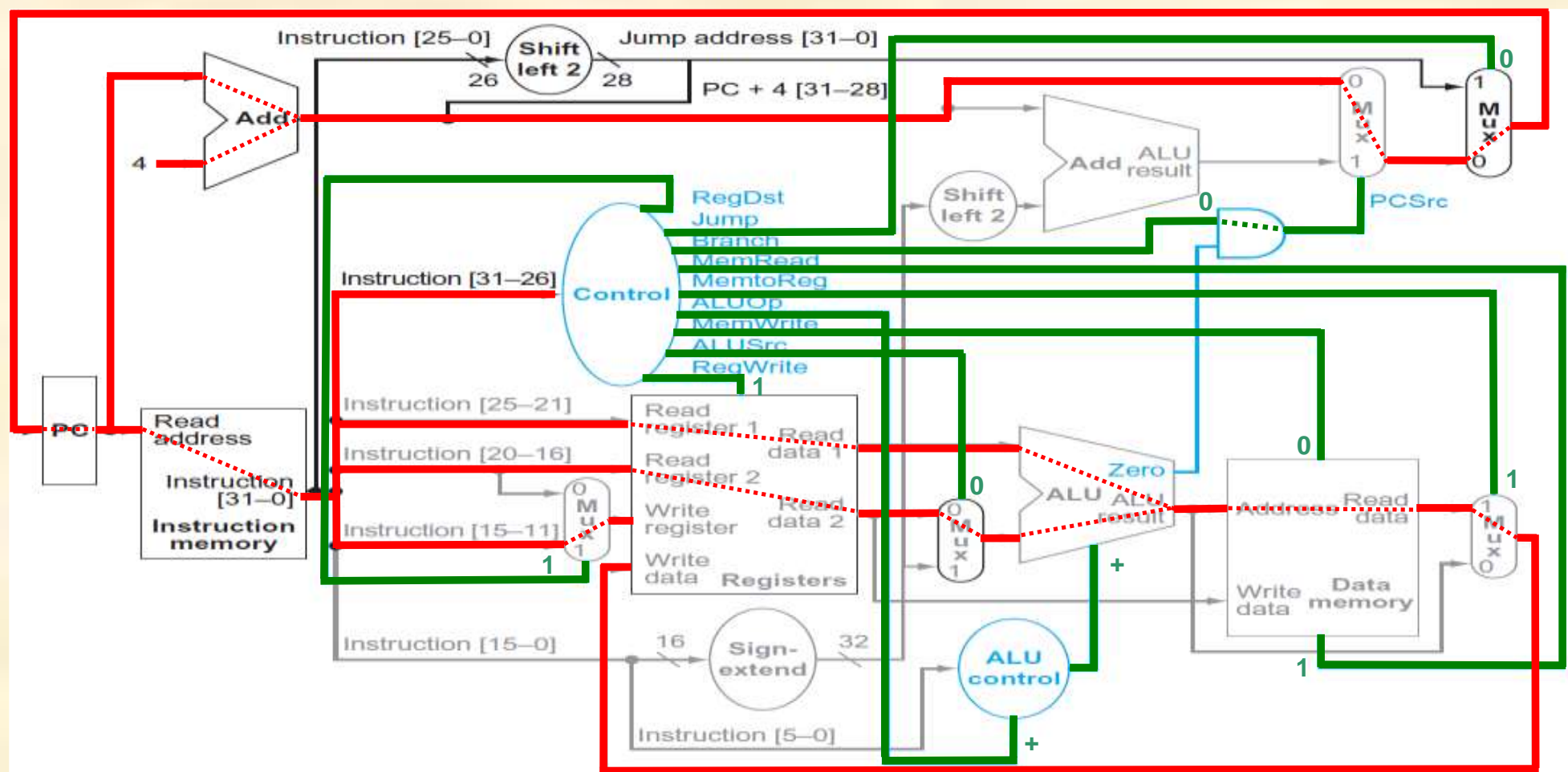


Exercício

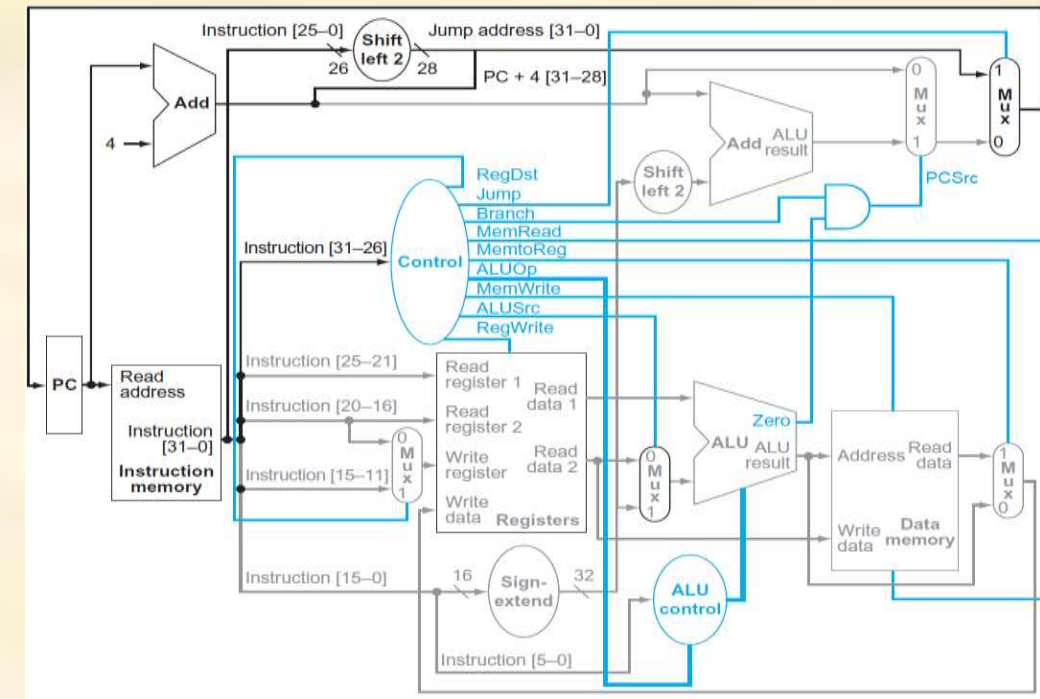9. Dada a instrução swap descrita abaixo

```
swap rs, rt:      rs = rt  
                  rt = rs
```

- Explique porque não é possível implementar a mesma sem modificar o banco de registradores
- Implemente a pseudo-instrução swap com instruções da arquitetura alvo



Resposta

9. Dada a instrução swap descrita abaixo

```
swap rs, rt:    rs = rt
                rt = rs
```

a) Explique porque não é possível implementar a mesma sem modificar o banco de registradores

A instrução swap requer duas leituras de registrador e duas escritas simultâneas; contudo, o banco de registradores somente aceita uma escrita por ciclo de relógio!

b) Implemente a pseudo-instrução swap com instruções da arquitetura alvo

```
add $at, $ZERO, $rt
add $rt, $ZERO, $rs
add $rs, $ZERO, $at
```

